

VILLAMOSSÁGTAN

III

LABOR



Part Browser Basic

Part Name: Part Browser Basic

R

Description:
resistor

R_var
RAM8Kx1br
RAM8Kx8br
Rbreak
readme
ROM32Kx8
Sbreak
SIN
SOFTLIM
SQRT
STIM1
STIM16
STIM4
STIM8
SUM
Sw tClose

Full List

Part Name: Part Browser Basic

Description:
inductor

L
LAPLACE
Lbreak
LF411
LIB
LIMIT
LM111
LM324
LO
LOG
LOPASS
male
MBD101
MbreakN
MbreakN3
MbreakN4

Full List

Part Name: Part Browser Basic

Description:
Capacitor

C
C_var
Cbreak
CD4000_Pw
CONST
COS
D1N4002
D1N4148
D1N750
DAC10break
DAC12break
DAC8break
DB25
DB25F
DB25F-B
DB25M
DB25M-B

Full List

Part Name: Part Browser Basic

Description:
Transient sine voltage source

VAC
VDC
VECTOR
VEXP
VIEWPOINT
VPLOT1
VPLOT2
VPRINT1
VPRINT2
VPULSE
VPWL
VPWL_ENH
VPWL_FILE
VSFFM
VSIN
VSRC
VSTIM

Full List

Part Name: Part Browser Basic

Description:
analog ground

G
GAIN
GFREQ
GLAPLACE
GLIMIT
GLOBAL
GMULT
GND_ANALOG
GND_EARTH
GPOLY
GSUM
GTABLE
GVALUE
H
HDR20
HDR50
HI

Full List

Close


Place

Place & Close

Help

Libraries...

Advanced >>

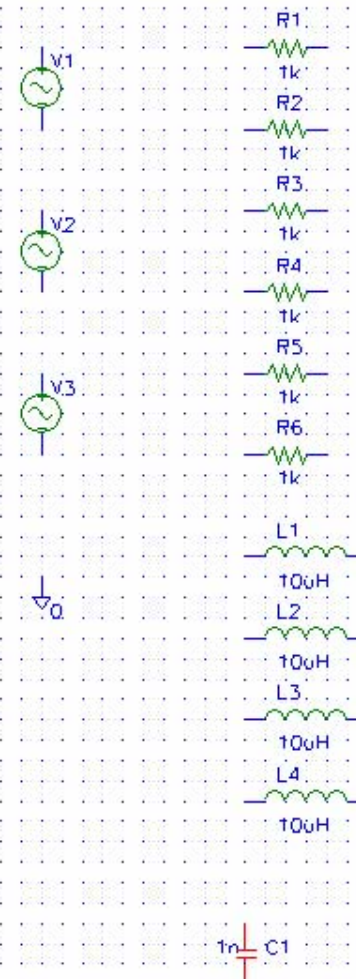

R1 PartName: r

Name	Value
VALUE	= .06

VALUE=.06
TOLERANCE=

Save Attr
Change Display

L1 PartName: L

Name	Value
VALUE	= .31831m

VALUE=.31831m
IC=
TOLERANCE=

Save Attr
Change Display
Delete

C6 PartName: c

Name	Value
VALUE	= 100u

VALUE=100u
IC=
TOLERANCE=

Save Attr
Change Display
Delete

V1 PartName: VSIN

Name	Value
VAMPL	= 231

FREQ=50
PHASE=120
VOFF=0
AC=1
DC=
TD=0
DF=0

☐ Include Non-changeable Attributes
☐ Include System-defined Attributes

V2 PartName: VSIN

Name	Value
VOFF	= 0

VAMPL=231
FREQ=50
AC=1
DC=
TD=0
DF=0
PHASE=0

☐ Include Non-changeable Attributes
☐ Include System-defined Attributes


V3 PartName: VSIN


Name	Value
VAMPL	= 231

VAMPL=231
FREQ=50
PHASE=240
VOFF=0
AC=1
DC=
TD=0


☐ Include Non-changeable Attributes
☐ Include System-defined Attributes

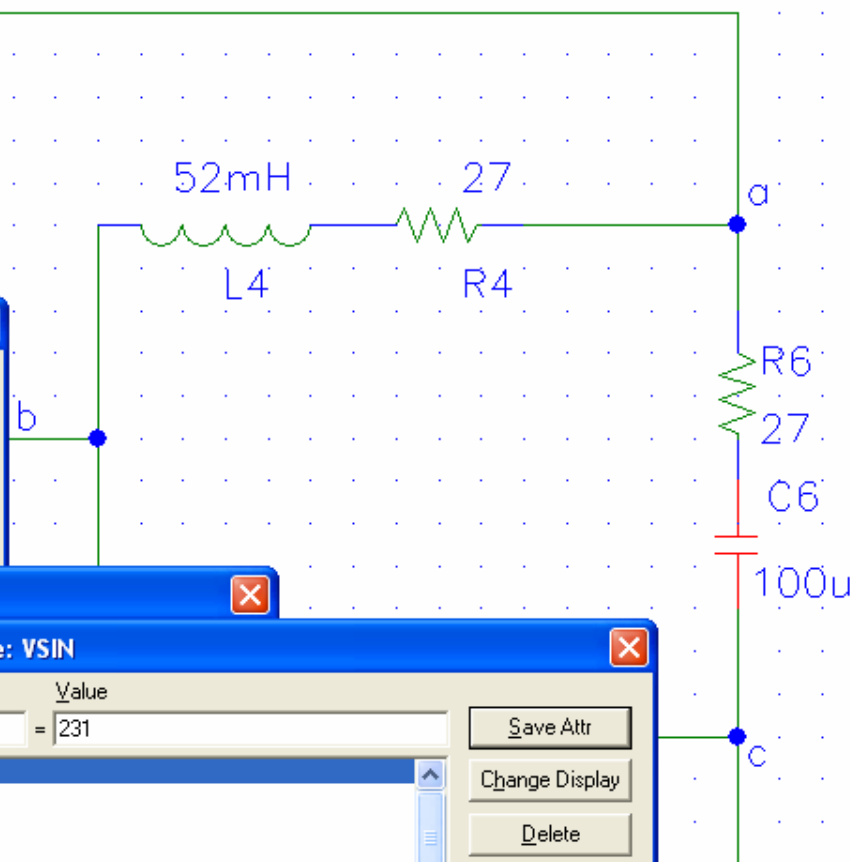Save Attr
Change Display
Delete
OK
Cancel



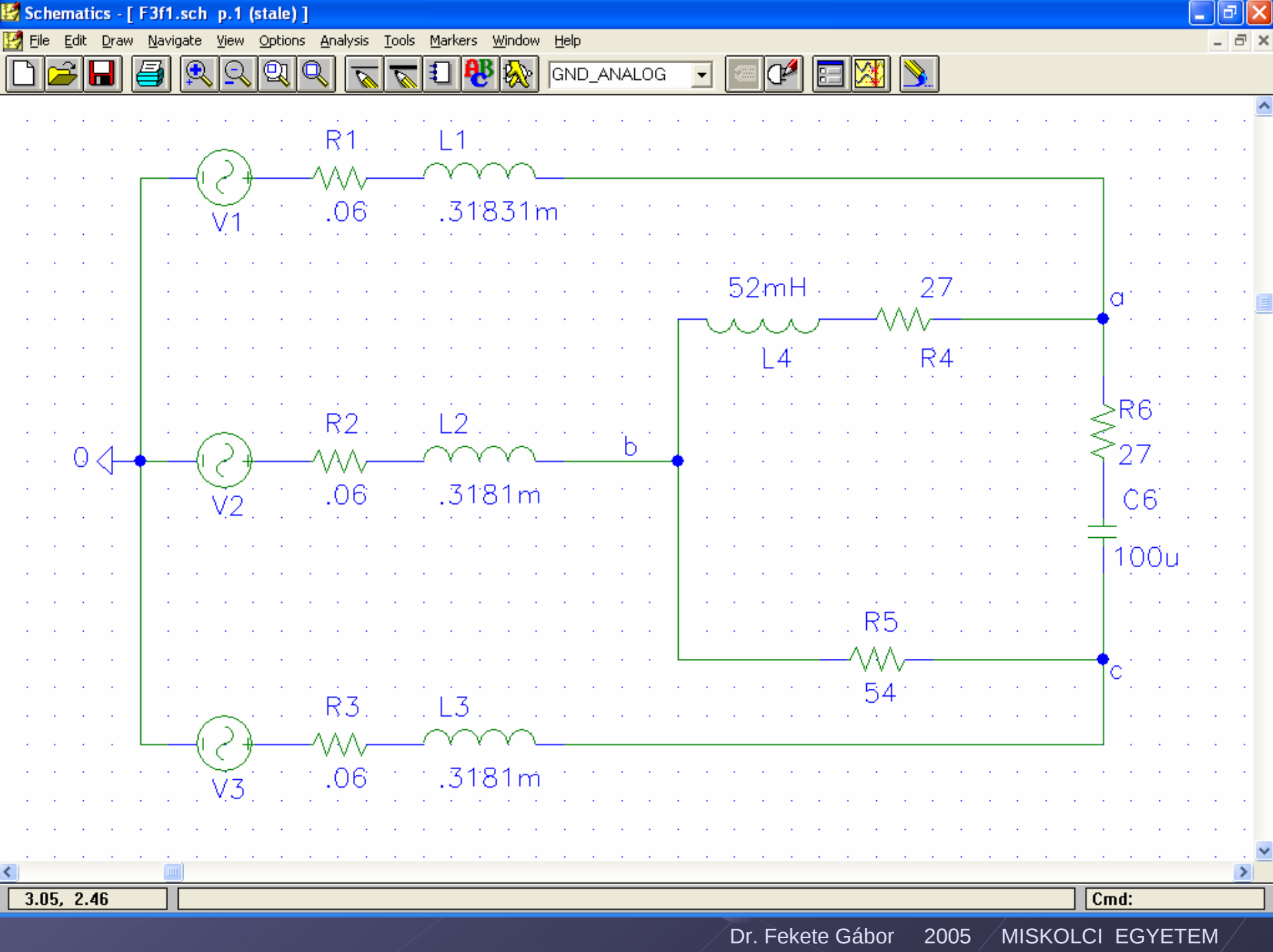

JELELESEK A "MATLAB" PROGRAMHOZ!

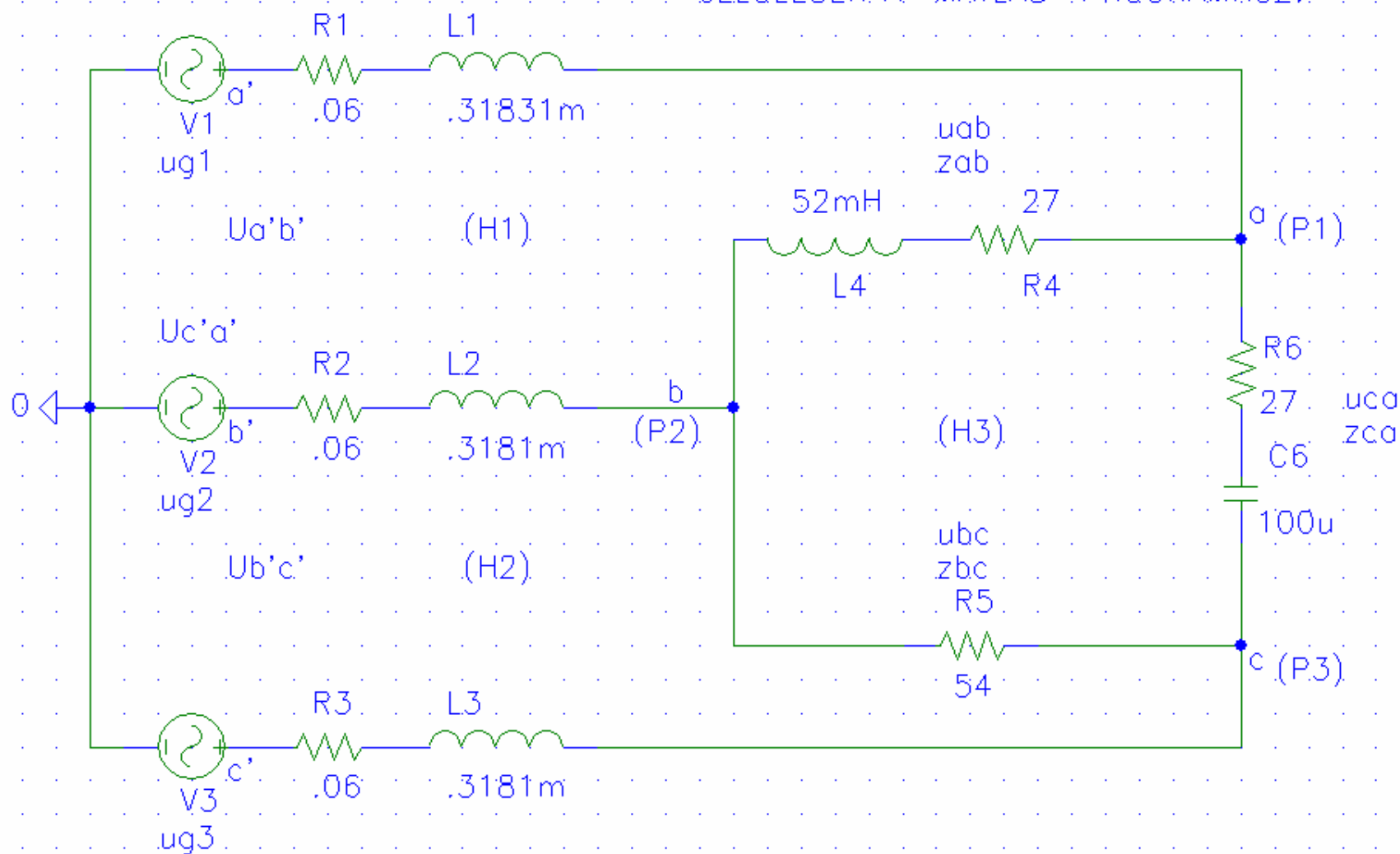

```

clear;clc; format compact; close all;
disp(' ');
disp('          A H Á R O M F Á Z I S Ú   F E L A D A T          ');
disp('          A generátor csillag, a fogyasztó delta kapcsolású          ');
disp(' ');

% kiindulási adatok
ug=231; ug1=ug*exp(j*2*pi/3); ug2=ug; ug3=ug*exp(j*4*pi/3); f=50; w=2*pi*f;
zgv=.06+.1*j; L=.052; C=100e-6; R=27; zab=R+j*w*L; zbc=2*R; zca=R+1/(j*w*C);

disp(' ');
disp(' A hurokáramok módszerével az ágáramok [A] ');
disp(' ');

z=[2*zgv+zab    -zgv    -zab
   -zgv    2*zgv+zbc    -zbc
   -zab    -zbc    zab+zbc+zca];
u=[ug1-ug2; ug2-ug3; 0]; % A pontosvektor ; oszlopvektort eredményez!
h=inv(z)*u;
iab=h(1)-h(3); ibc=h(2)-h(3); ica=-h(3); %a fázisáramok
ia=h(1); ib=h(2)-h(1); ic=-h(2); %a vonaláramok
uab=iab*zab; ubc=ibc*zbc; uca=ica*zca; %a fogyasztó fázis- és vonalfeszültségei
ifh=[iab; ibc; ica]
ifhabs=abs(ifh)
ivh=[ia; ib; ic]
ivhabs=abs(ivh)

disp(' '); disp(' ');
disp(' A csomóponti potenciálok módszerével az ágáramok [A] ');
disp(' ');

y=[1/zgv+1/zca+1/zab    -1/zab    -1/zca
   -1/zab    1/zgv+1/zab+1/zbc    -1/zbc
   -1/zca    -1/zbc    1/zgv+1/zbc+1/zca];
i=[ug1/zgv; ug2/zgv; ug3/zgv];
up=inv(y)*i;
ifp=[(up(1)-up(2))/zab; (up(2)-up(3))/zbc; (up(3)-up(1))/zca]
ifpabs=abs(ifp)
ivp=[(ug1-up(1))/zgv; (ug2-up(2))/zgv; (ug3-up(3))/zgv]
ivpabs=abs(ivp)

% fázorábrák
Uab=ug1-ug2; Ubc=ug2-ug3; Uca=ug3-ug1;
Ugfv=[ug1; ug2; ug3; Uab; Ubc; Uca; uab; ubc; uca];
figure;
compass(Ugfv)
text(real(ug1), imag(ug1), 'ug1'); text(real(ug2), imag(ug2), 'ug2');
text(real(ug3), imag(ug3), 'ug3'); text(real(Uab), imag(Uab), 'Uab');
text(real(Ubc), imag(Ubc), 'Ubc'); text(real(Uca), imag(Uca), 'Uca');

```

```

% fazorábrák
Uab=ug1-ug2; Ubc=ug2-ug3; Uca=ug3-ug1;
Ugfv=[ug1;ug2;ug3;Uab;Ubc;Uca;uab;ubc;uca];
figure;
compass(Ugfv)
text(real(ug1),imag(ug1),'ug1');text(real(ug2),imag(ug2),'ug2');
text(real(ug3),imag(ug3),'ug3');text(real(Uab),imag(Uab),'Uab');
text(real(Ubc),imag(Ubc),'Ubc');text(real(Uca),imag(Uca),'Uca');
text(real(uab),imag(uab),'uab');text(real(ubc),imag(ubc),'ubc');
text(real(uca),imag(uca),'uca');
title('A generátor fázis és vonali-, továbbá a fogyasztó fázis- feszültsége [V]');
zoom on;
grid on;

fazorv=[uab/20;ubc/20;uca/20;ia;ib;ic];
figure;
compass(fazorv);
text(real(uab/20),imag(uab/20),'uab/20');text(real(ubc/20),imag(ubc/20),'ubc/20');
text(real(uca/20),imag(uca/20),'uca/20');
text(real(ia),imag(ia),'ia');text(real(ib),imag(ib),'ib');
text(real(ic),imag(ic),'ic');
title('A vonali feszültségek [V] és áramok [A] a fogyasztóra');
zoom on;
grid on;

fazorf=[uab/20;ubc/20;uca/20;iab;ibc;ica];
figure;
compass(fazorf);
text(real(uab/20),imag(uab/20),'uab/20');text(real(ubc/20),imag(ubc/20),'ubc/20');
text(real(uca/20),imag(uca/20),'uca/20');
text(real(iab),imag(iab),'iab');text(real(ibc),imag(ibc),'ibc');
text(real(ica),imag(ica),'ica');
title('A fázis feszültségek [V] és áramok [A] a fogyasztóra');
zoom on;
grid on;

% további eredmények
disp(' ');disp(' ');
disp(' A fogyasztó fázis feszültsége [V] ');
disp(' ');
uf=[uab;ubc;uca]
ufabs=abs(uf)

disp(' ');disp(' ');
disp(' A generátor fázis feszültsége [V] ');
disp(' ');
ugf=[ug1;ug2;ug3]

```

```

zoom on;
grid on;

% további eredmények

disp(' ');disp(' ');
disp(' A fogyasztó fázis feszültsége [V] ');
disp(' ');
uf=[uab;ubc;uca]
ufabs=abs(uf)

disp(' ');disp(' ');
disp(' A generátor fázis feszültsége [V] ');
disp(' ');
ugf=[ug1;ug2;ug3]
ugfabs=abs(ugf)

disp(' ');disp(' ');
disp(' A generátor vonali feszültsége [V] ');
disp(' ');
ugv=[Uab;Ubc;Uca]
ugvabs=abs(Ugv)

disp(' ');disp(' ');
disp(' A generátor vonali feszültségének időeltolása a fázis feszültségéhez képest [s] (késés = +) ');
disp(' ');
Tfv=[(angle(ug1)-angle(Uab))/2/pi/f;(angle(ug2)-angle(Ubc))/2/pi/f;(angle(ug3)-angle(Uca))/2/pi/f]

disp(' ');disp(' ');
disp(' A fogyasztó feszültségének időeltolása a generátor vonali feszültségéhez képest [s] (késés = +) ');
disp(' ');
Tvv=[(angle(uab)-angle(Uab))/2/pi/f;(angle(ubc)-angle(Ubc))/2/pi/f;(angle(uca)-angle(Uca))/2/pi/f]

disp(' ');disp(' ');
disp(' A fogyasztó vonali áramának időeltolása a feszültségéhez képest [s] (késés = +) ');
disp(' ');
Tiv=[(angle(uab)-angle(ia))/2/pi/f;(angle(ubc)-angle(ib))/2/pi/f;(angle(uca)-angle(ic))/2/pi/f]

disp(' ');disp(' ');
disp(' A fogyasztó fázis áramának időeltolása a feszültségéhez képest [s] (késés = +) ');
disp(' ');
Tif=[(angle(uab)-angle(iab))/2/pi/f;(angle(ubc)-angle(ibc))/2/pi/f;(angle(uca)-angle(ica))/2/pi/f]

disp(' ');disp(' ');
disp(' A teljesítmények [w] ');
disp(' ');
Pfogy=((abs(iab)^2)*R+(abs(ibc)^2)*2*R+(abs(ica)^2)*R)/2 % "/2" a csúcsértékek miatt!
Pveszt=(real(zgv)*((abs(ia)^2)+(abs(ib)^2)+(abs(ic)^2)))/2 % "/2" a csúcsértékek miatt!
PR=Pfogy+Pveszt
Pg=-real(ug1*(conj(ia))+ug2*(conj(ib))+ug3*(conj(ic)))/2 % "/2" a csúcsértékek miatt!

```

>> f3f1

A H Á R O M F Á Z I S Ú F E L A D A T
A generátor csillag, a fogyasztó delta kapcsolású

A hurokáramok módszerével az ágáramok [A]

ifh =
-5.9862 +11.0712i
6.4086 + 3.6804i
7.2505 - 6.2623i

ifhabs =
12.5860
7.3902
9.5806

ivh =
-13.2367 +17.3336i
12.3947 - 7.3908i
0.8420 - 9.9428i

ivhabs =
21.8097
14.4310
9.9784

A csomóponti potenciálok módszerével az ágáramok [A]

ifp =
-5.9862 +11.0712i
6.4086 + 3.6804i
7.2505 - 6.2623i

ifpabs =
12.5860
7.3902
9.5806

iup =
-13.2367 +17.3336i
12.3947 - 7.3908i
0.8420 - 9.9428i

iupabs =
21.8097
14.4310
9.9784

A fogyasztó fázis feszültsége [V]

uf =

```
1.0e+002 *  
-3.4249 + 2.0113i  
3.4606 + 1.9874i  
-0.0357 - 3.9988i
```

ufabs =

```
397.1814  
399.0713  
399.8910
```

A generátor fázis feszültsége [V]

ugf =

```
1.0e+002 *  
-1.1550 + 2.0005i  
2.3100  
-1.1550 - 2.0005i
```

ugfabs =

```
231.0000  
231.0000  
231.0000
```

A generátor vonali feszültsége [V]

Ugv =

```
1.0e+002 *  
-3.4650 + 2.0005i  
3.4650 + 2.0005i  
0.0000 - 4.0010i
```

Ugvabs =

```
400.1037  
400.1037  
400.1037
```

A generátor vonali feszültségének időeltolása a fázis feszültségéhez képest [s] (késés = +)

Tfv =

A generátor vonali feszültségének időeltolása a fázis feszültségéhez képest [s] (késés = +)

```
Tfv =
-0.0017
-0.0017
-0.0017
```

A fogyasztó feszültségének időeltolása a generátor vonali feszültségéhez képest [s] (késés = +)

```
Tvv =
1.0e-004 *
0.2356
0.0729
0.2844
```

A fogyasztó vonali áramának időeltolása a feszültségéhez képest [s] (késés = +)


```
Tiv =
0.0012
0.0034
-0.0003
```


A fogyasztó fázis áramának időeltolása a feszültségéhez képest [s] (késés = +)


```
Tif =
0.0017
0
-0.0028
```


A teljesítmények [W]

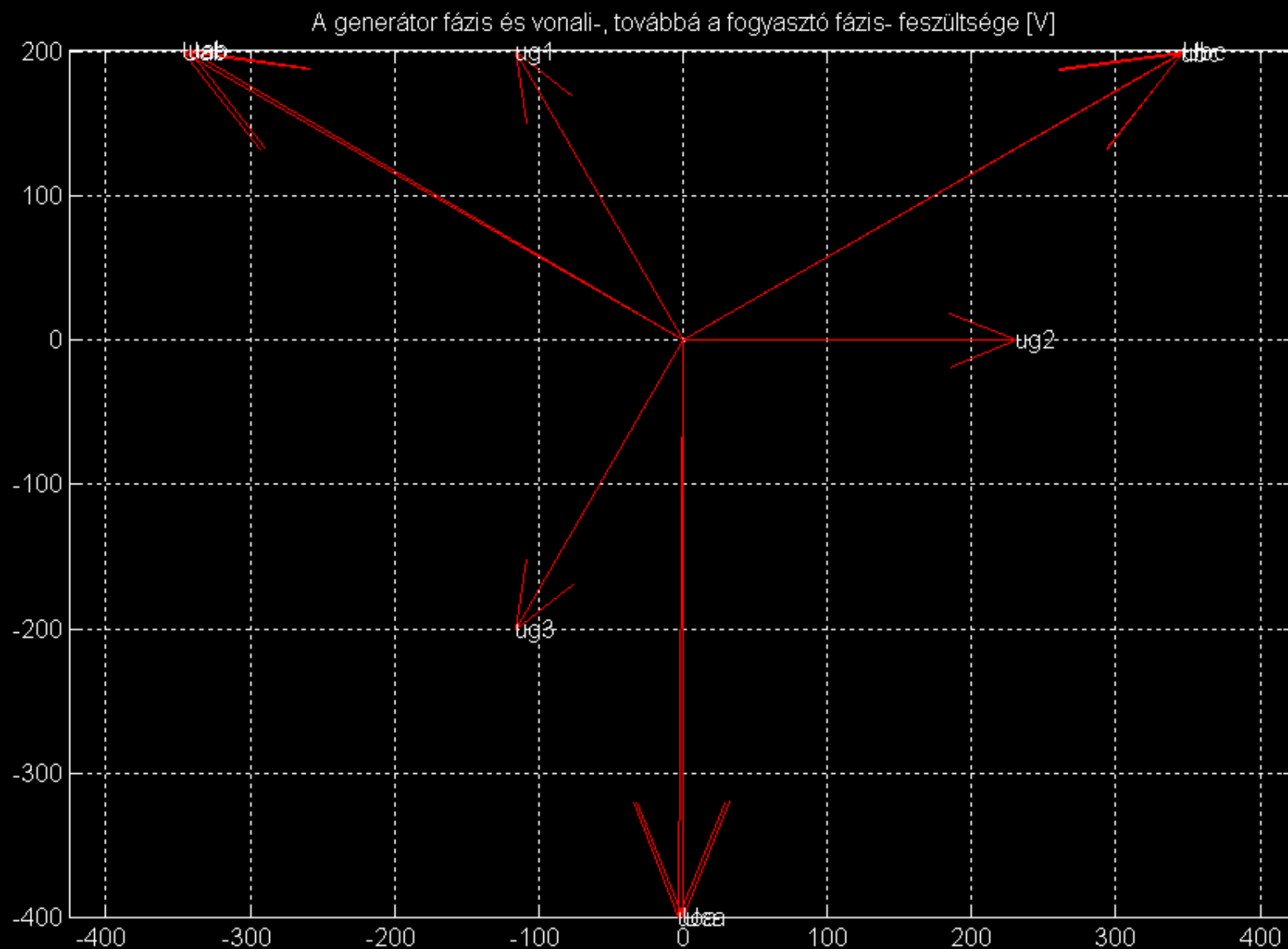
```
Pfogy =
4.8522e+003
Pveszt =
23.5046
PR =
4.8757e+003
Pg =
-4.8757e+003
»
```




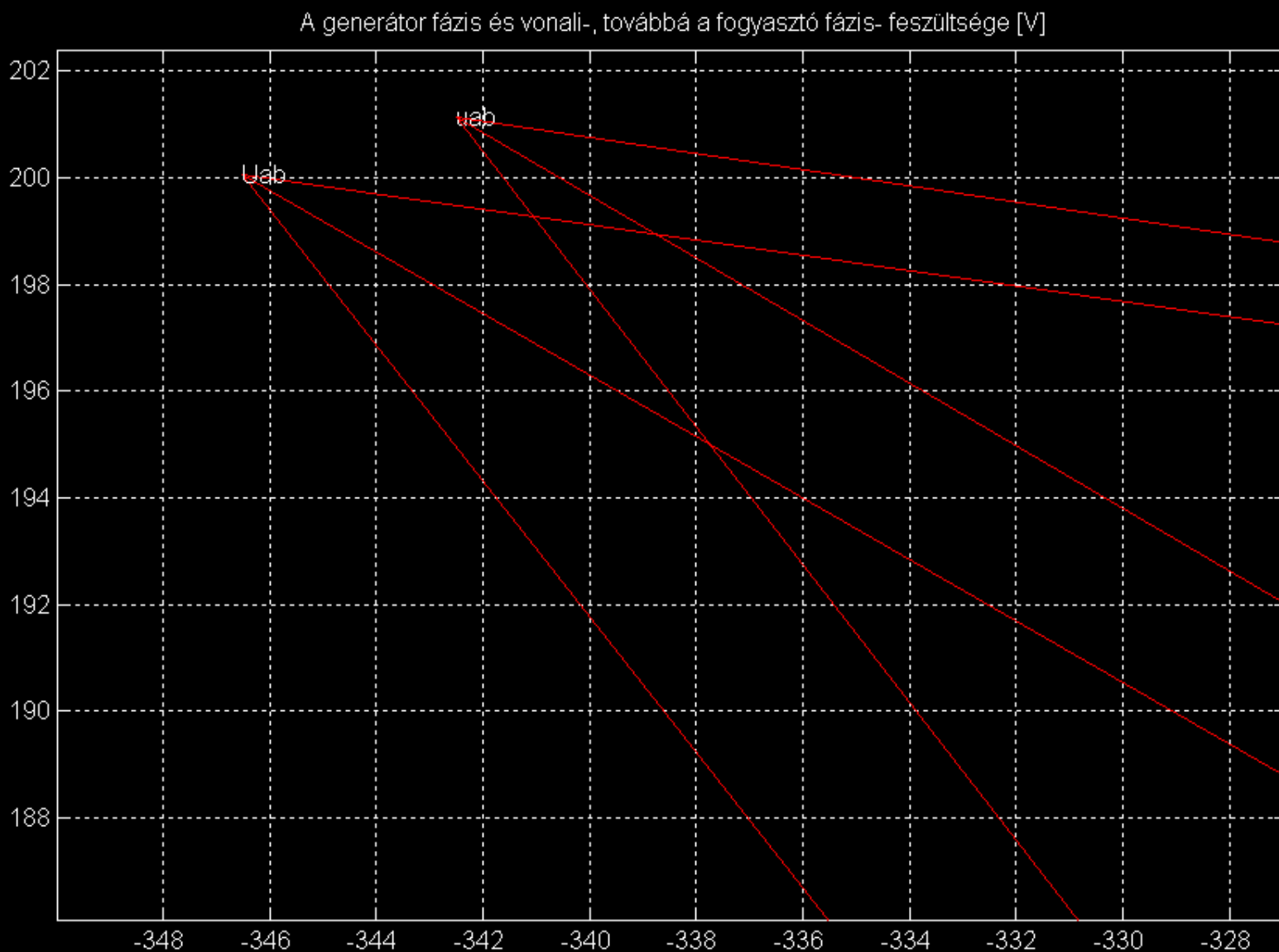

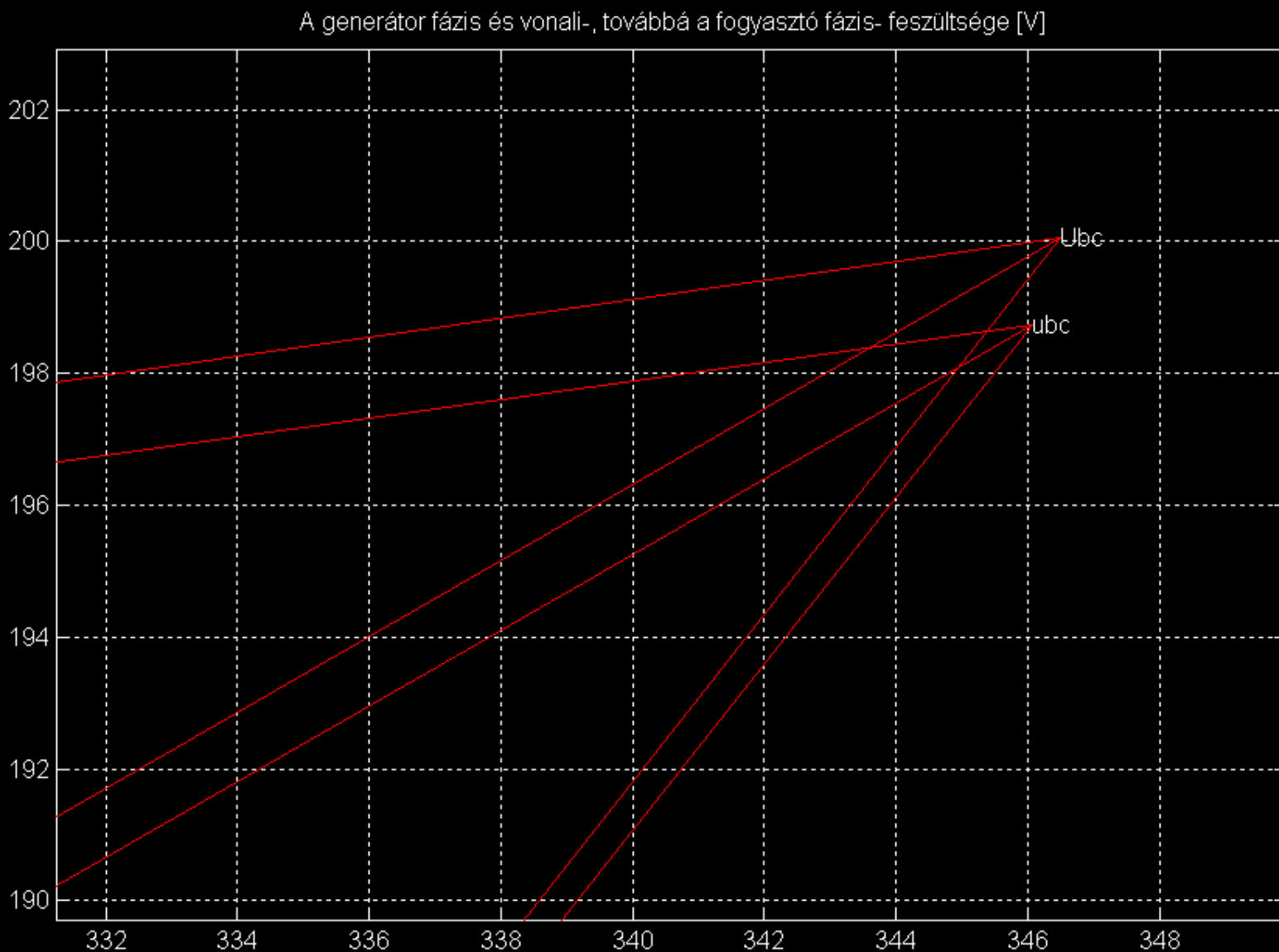

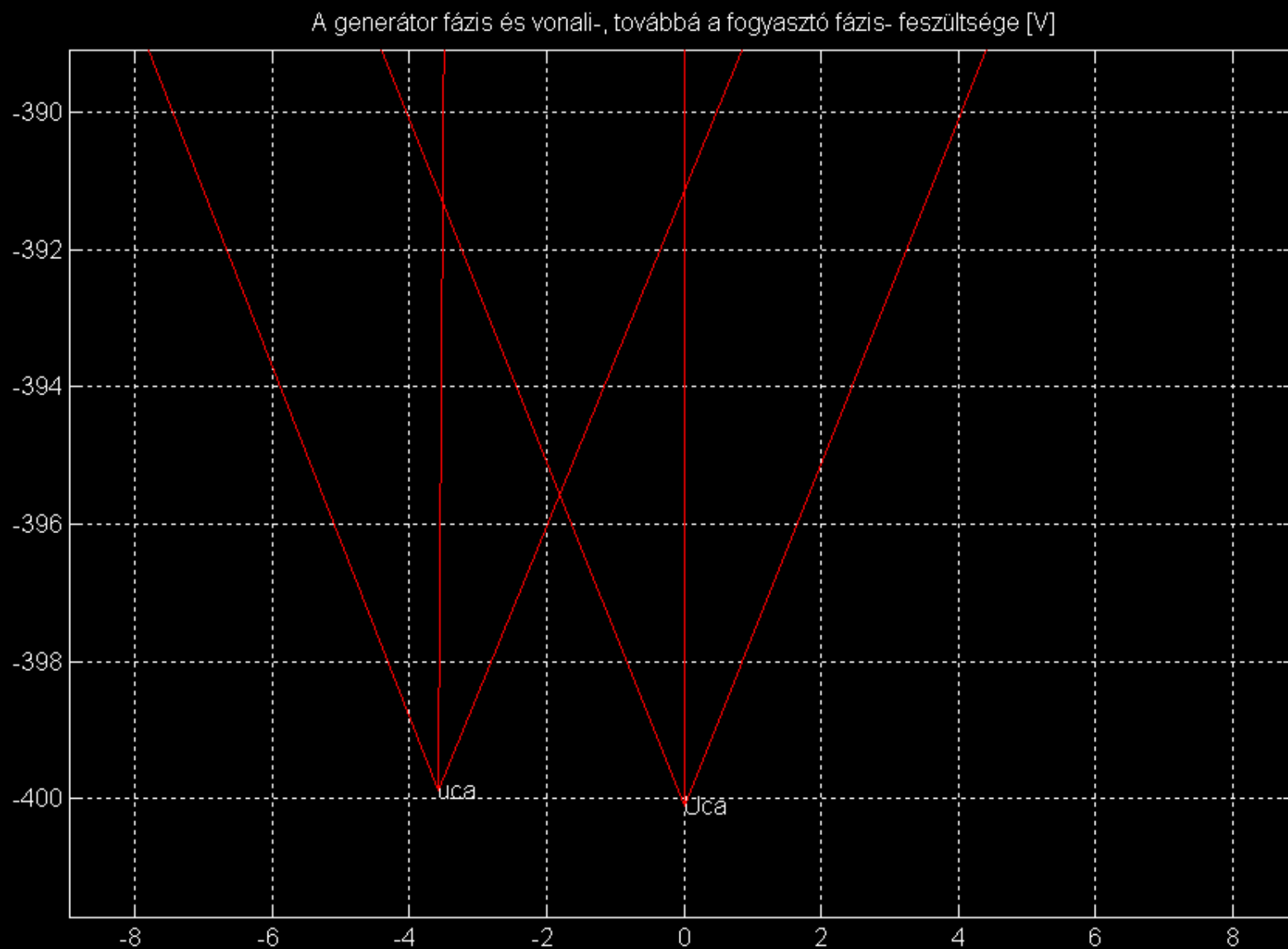

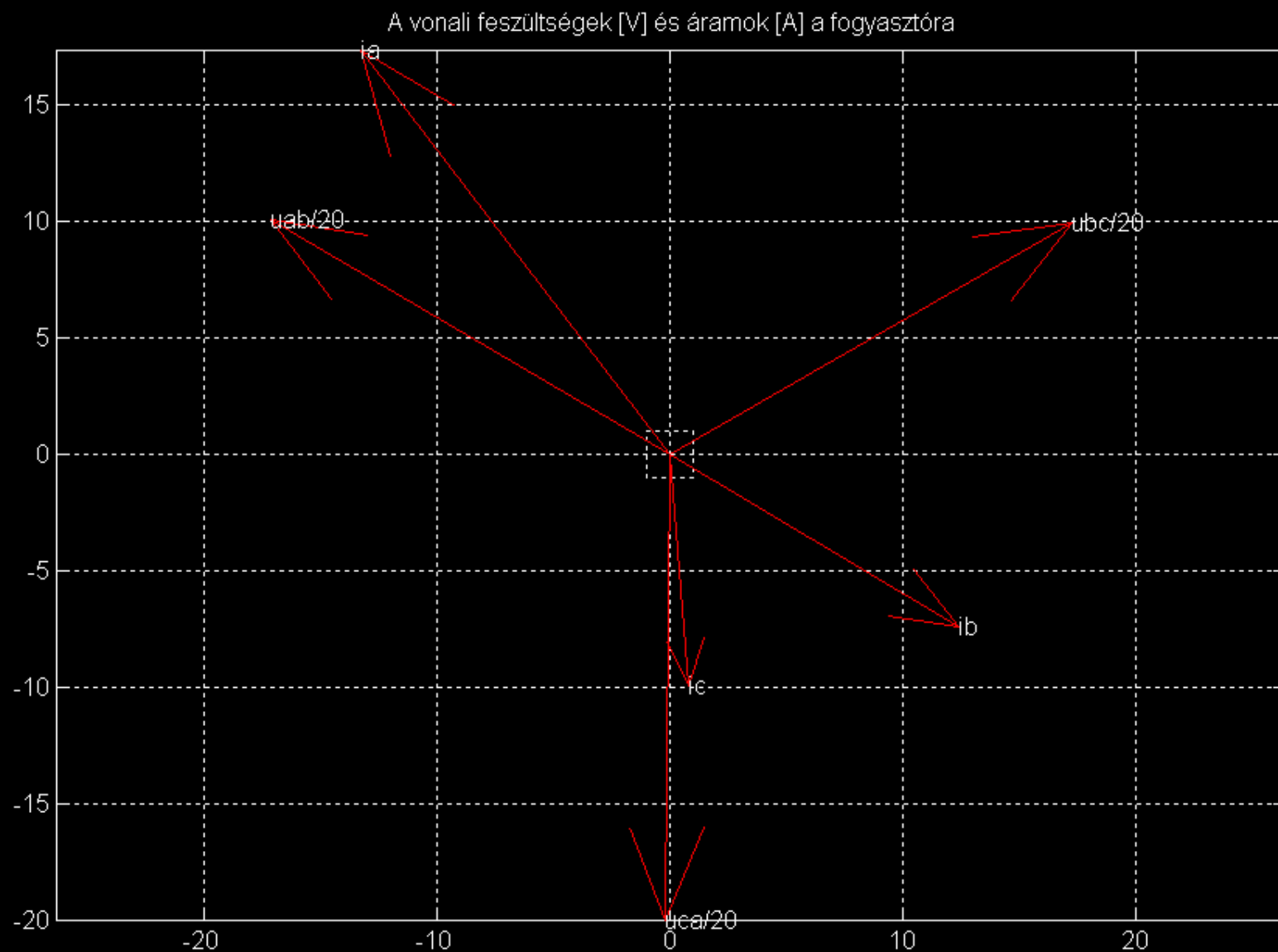

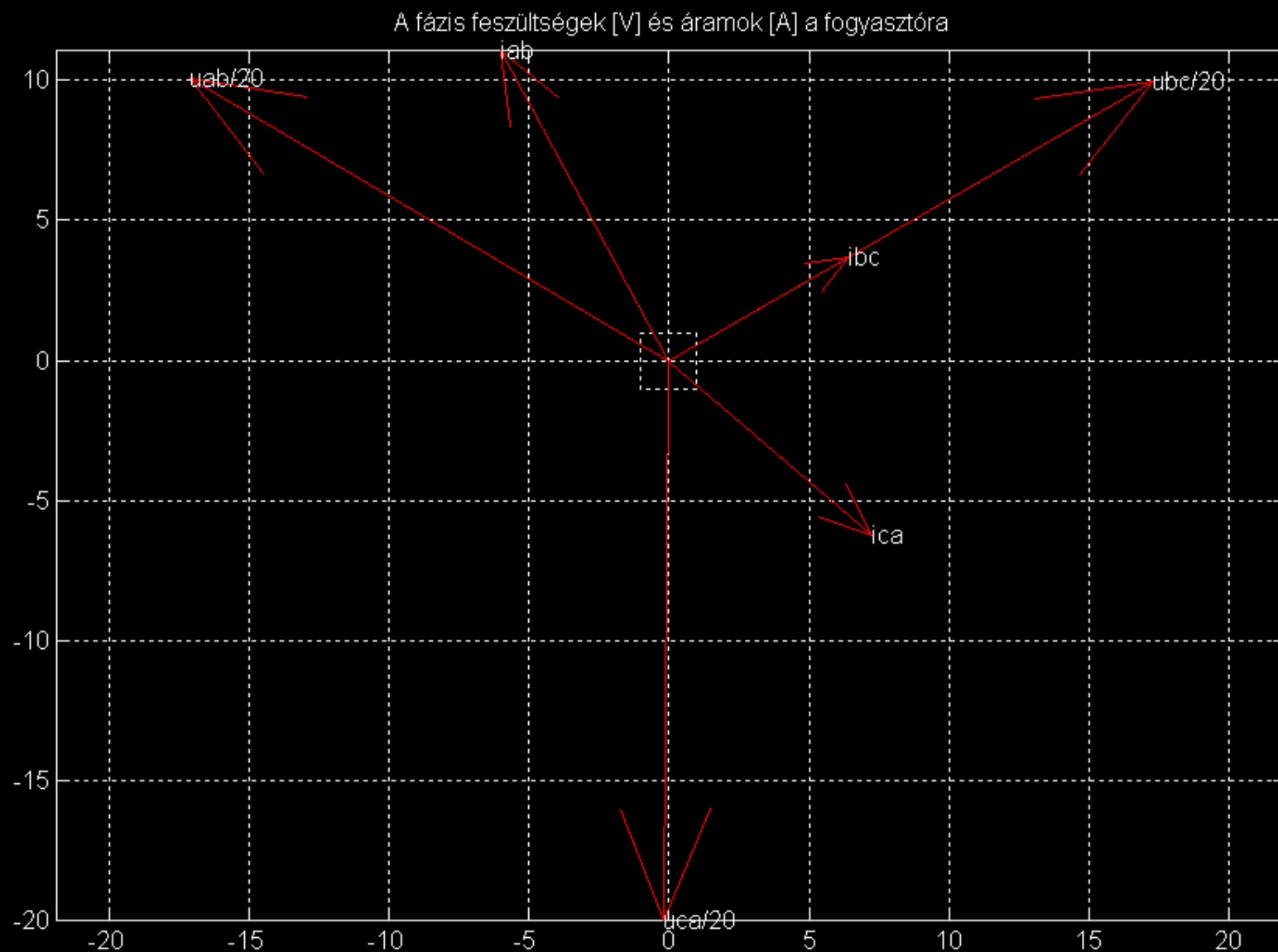


Analysis Setup

Enabled	
☐	AC Sweep...
☐	Load Bias Point...
☐	Save Bias Point...
☐	DC Sweep...
☐	Monte Carlo/Worst Case...
☒	Bias Point Detail
☐	Digital Setup...

Enabled	
☐	Options...
☐	Parametric...
☐	Sensitivity...
☐	Temperature...
☐	Transfer Function...
☒	Transient...

Close

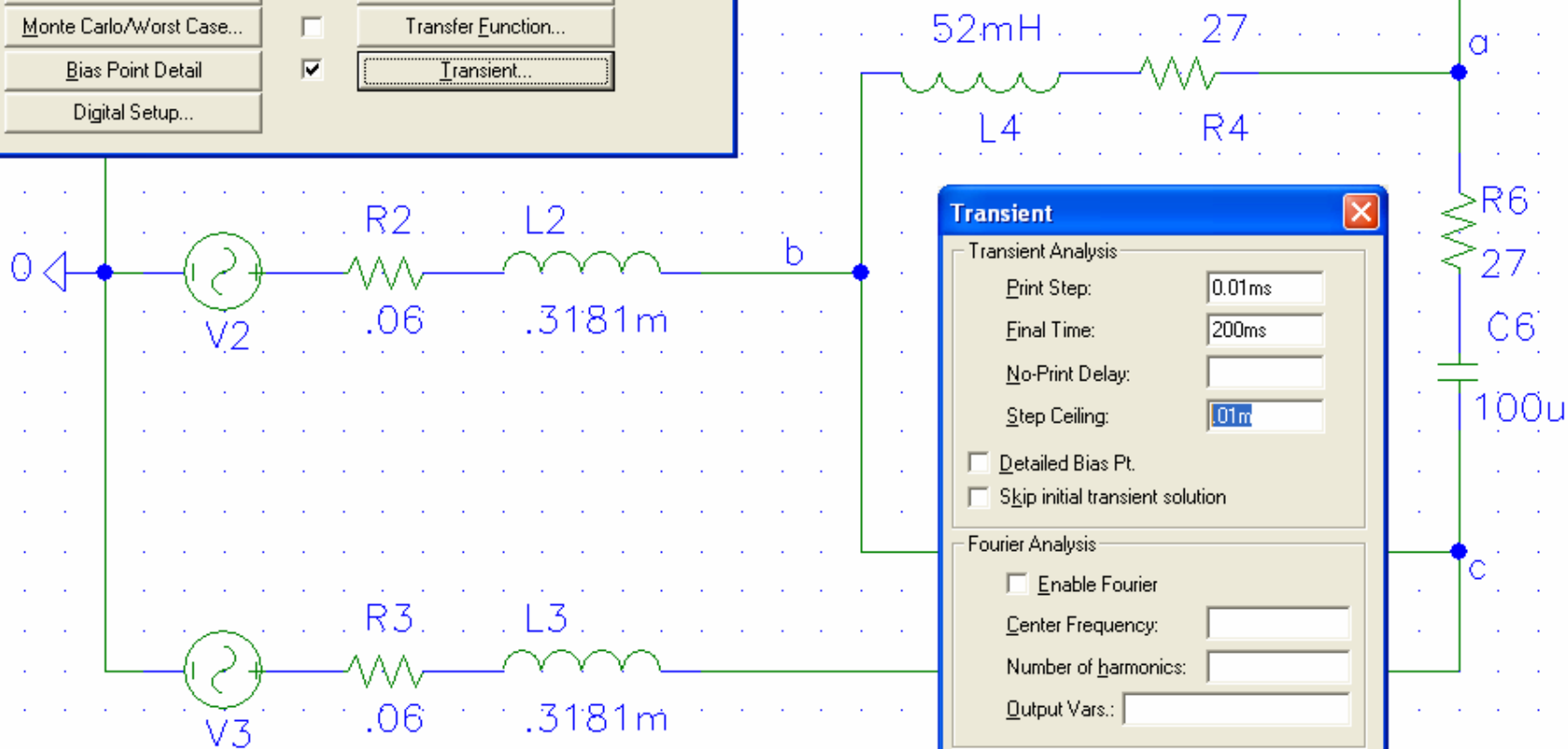

Transient

Transient Analysis

Print Step: 0.01ms
Final Time: 200ms
No-Print Delay:
Step Ceiling: 01m


- ☐ Detailed Bias Pt.
☐ Skip initial transient solution

Fourier Analysis

☐ Enable Fourier
Center Frequency:
Number of harmonics:
Output Vars.:

OK


Cancel

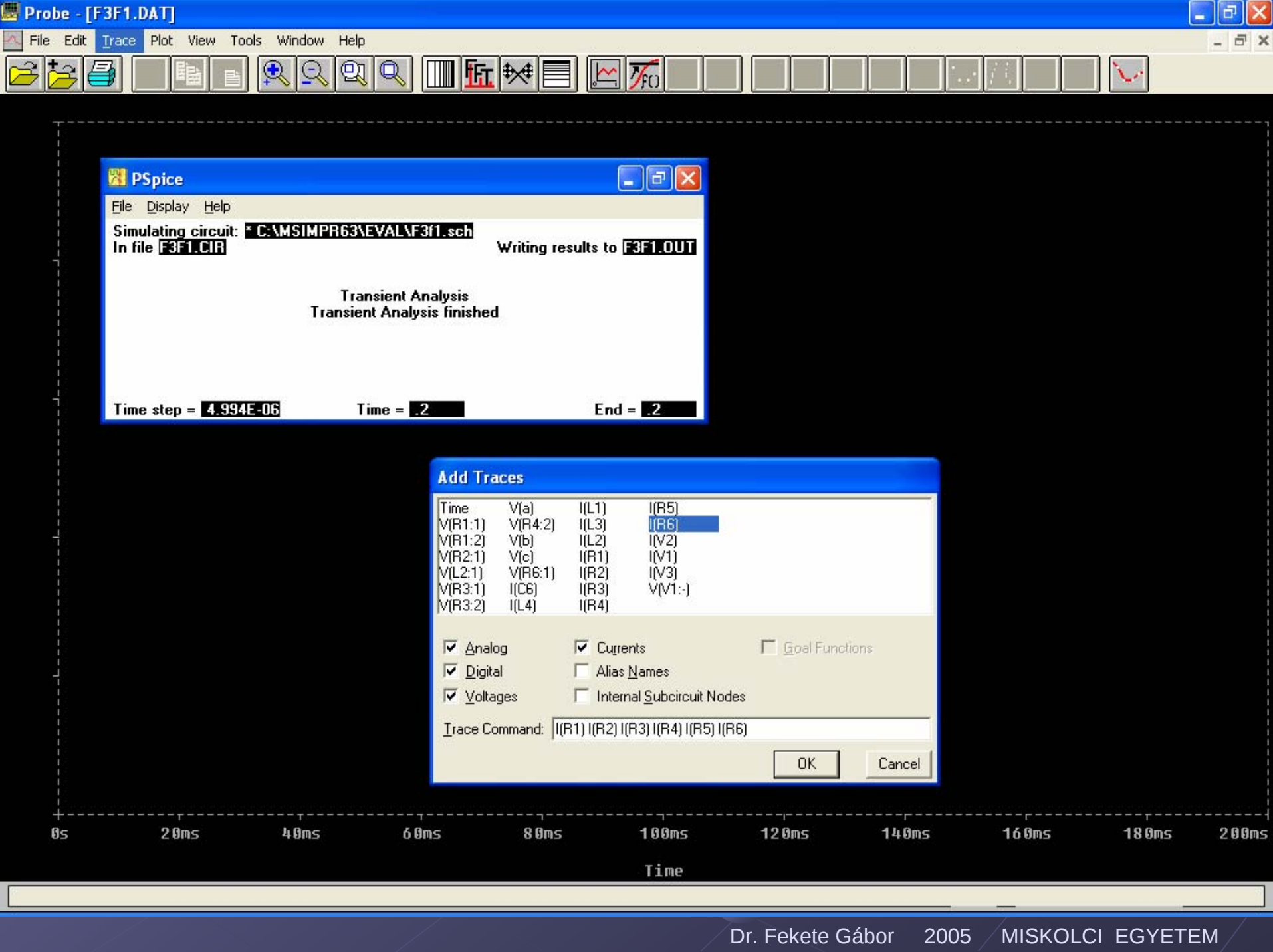



F3f1.net - MicroSim Text Editor

File Edit Search View Insert Help

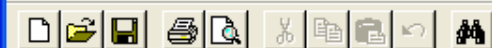

* Schematics Netlist *

```

R_R1      $N_0002 $N_0001
R_R2      $N_0004 $N_0003
R_R3      $N_0006 $N_0005
R_R4      a $N_0007 27
R_R5      b c 54
R_R6      $N_0008 a 27
L_L4      $N_0007 b 52mH
C_C6      c $N_0008 100u
V_V2      $N_0004 0 AC 1
+SIN 0 231 50 0 0 0
V_V1      $N_0002 0 AC 1
+SIN 0 231 50 0 0 120
V_V3      $N_0006 0 AC 1
+SIN 0 231 50 0 0 240
L_L1      $N_0001 a .31831m
L_L3      $N_0005 c .3181m
L_L2      $N_0003 b .3181m

```


For Help, press F1



2.56, 2.06

F3f1 - MicroSim Text Editor

File Edit Search View Insert Help

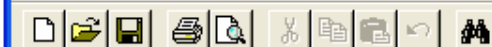

```

**** 09/26/105 11:13:59 ***** NT Evaluation PSpice (April 1996) *****

```

```

* C:\MSIMPR63\EVAL\F3f1.sch

```

```

****      CIRCUIT DESCRIPTION

```

```

*****

```

```

* Schematics Version 6.3 - April 1996
* Mon Sep 26 11:13:58 2005

```

```

** Analysis setup **
.tran 0.01ms 200ms 170ms .01m
.OP

```

```

* From [SCHEMATICS NETLIST] section of msim.ini:
.lib nom.lib
.INC "F3f1.net"

```

```


**** INCLUDING F3f1.net ****
* Schematics Netlist *

```

For Help, press F1

Ln 1, Col 1

NUM

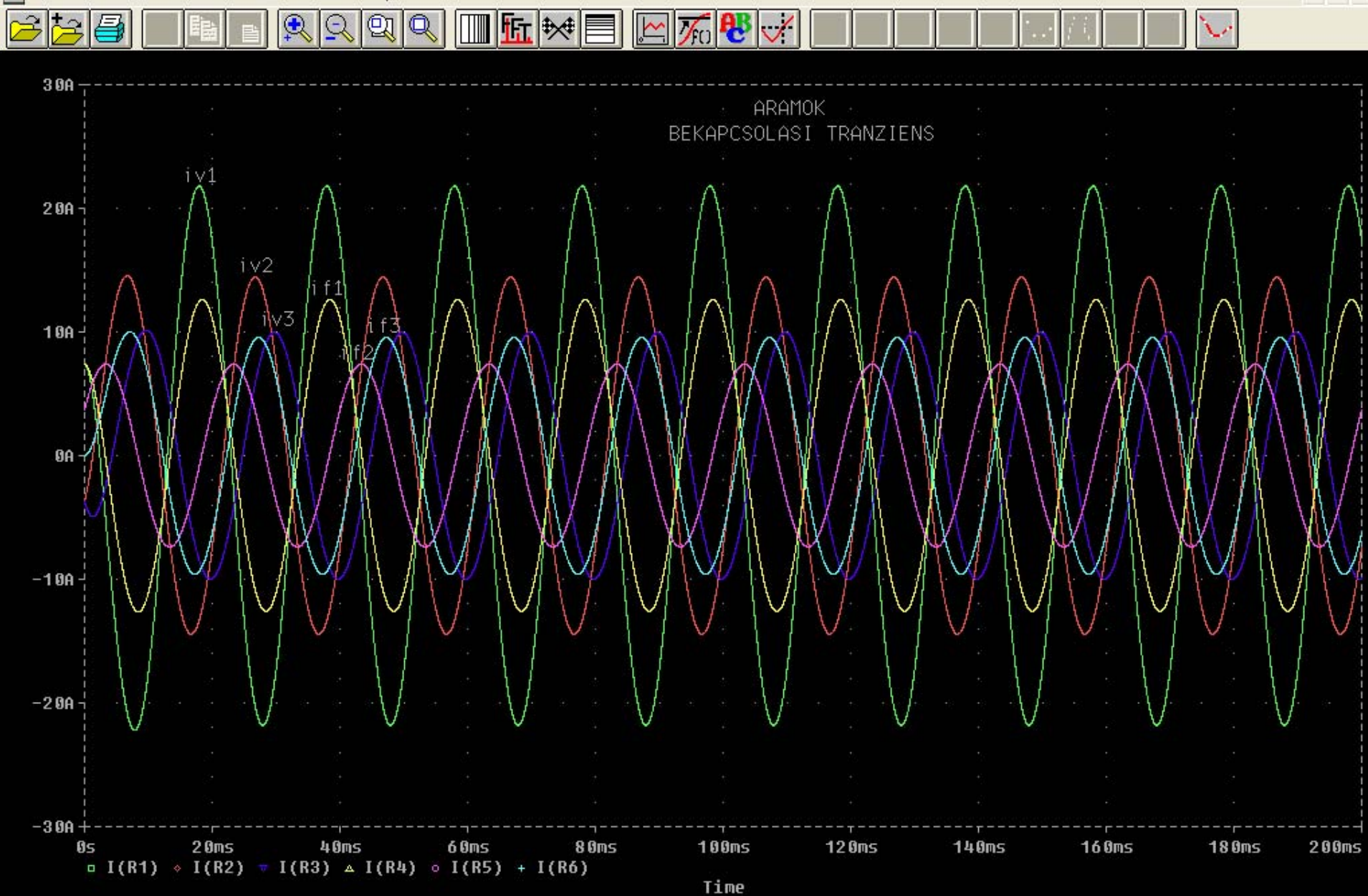


Analysis Setup

Enabled	
☐	AC Sweep...
☐	Load Bias Point...
☐	Save Bias Point...
☐	DC Sweep...
☐	Monte Carlo/Worst Case...
☒	Bias Point Detail
☐	Digital Setup...

Enabled	
☐	Options...
☐	Parametric...
☐	Sensitivity...
☐	Temperature...
☐	Transfer Function...
☒	Transient...

Close

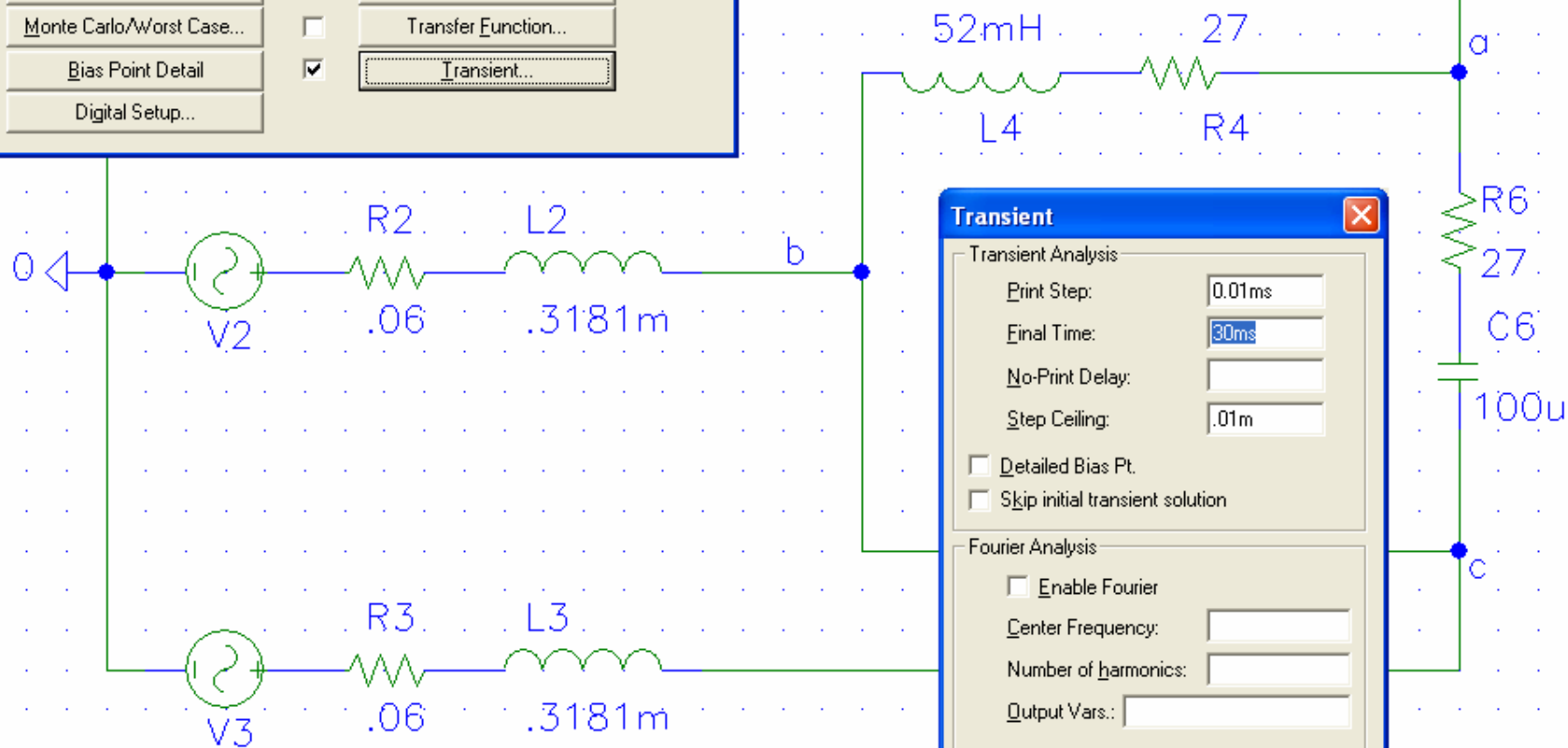

Transient

Transient Analysis

Print Step: 0.01ms

Final Time: 30ms

No-Print Delay:

Step Ceiling: .01m

☐ Detailed Bias Pt.☐ Skip initial transient solution

Fourier Analysis

☐ Enable Fourier


Center Frequency:


Number of harmonics:


Output Vars.:


OK






Cancel





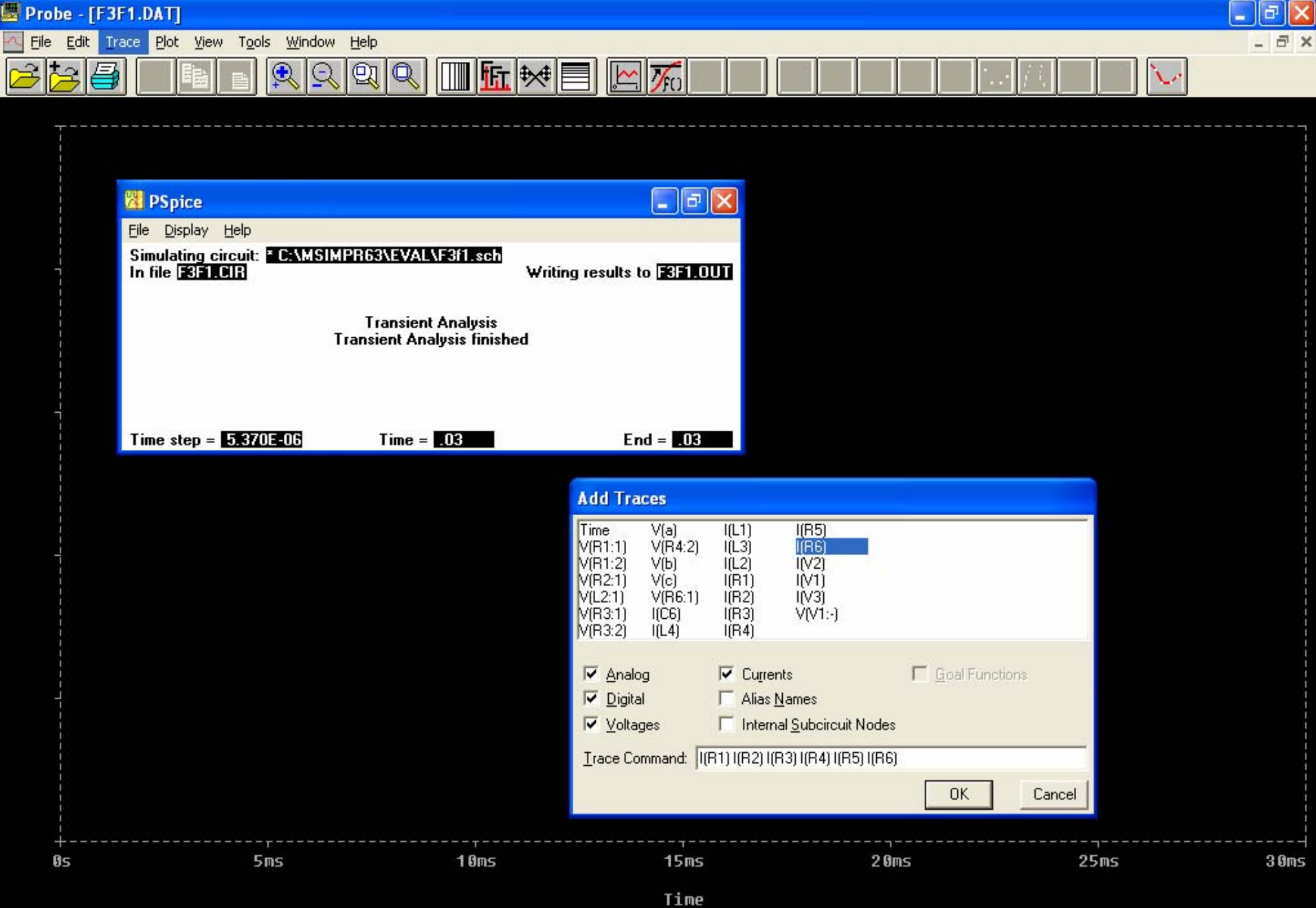



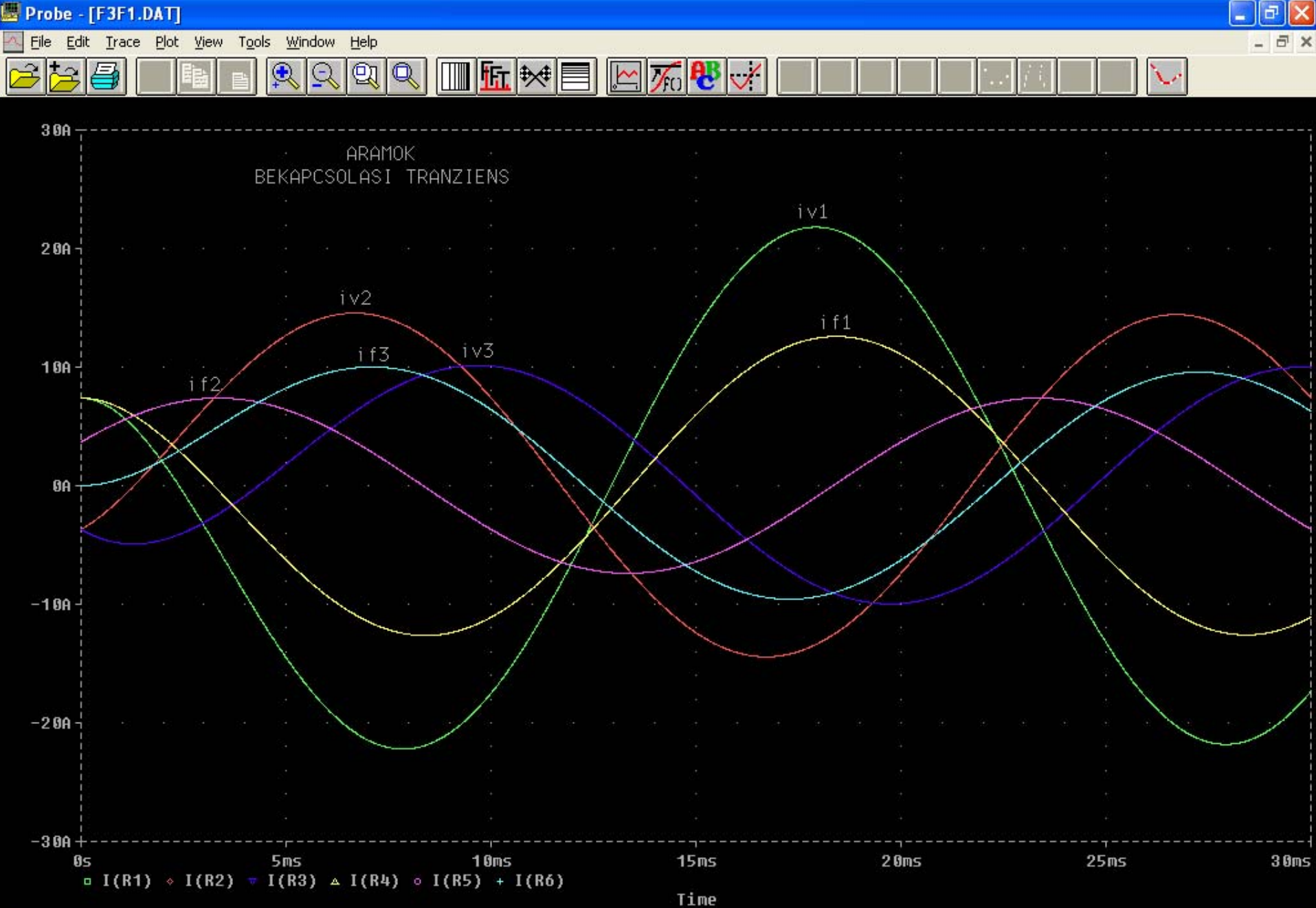



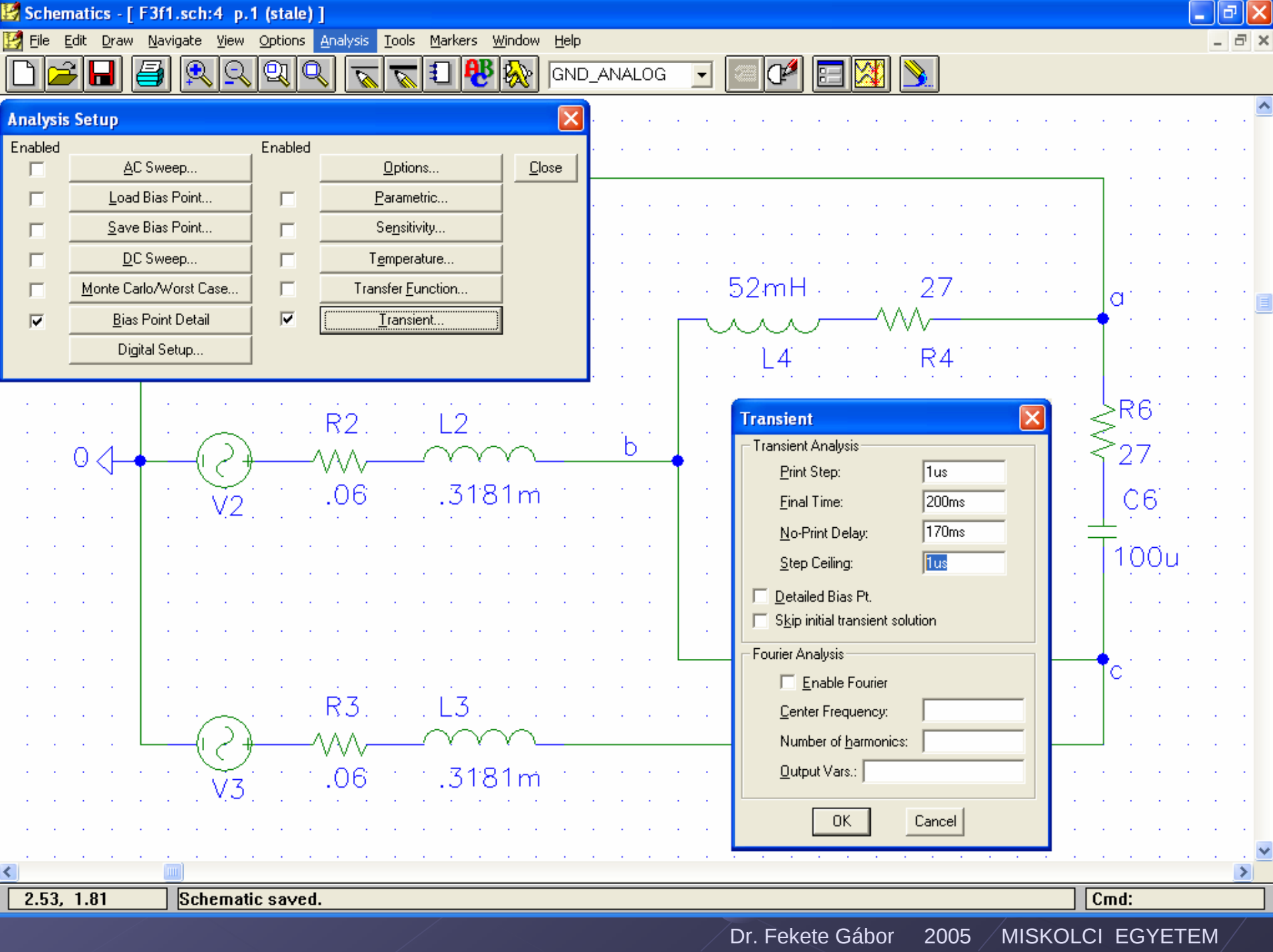



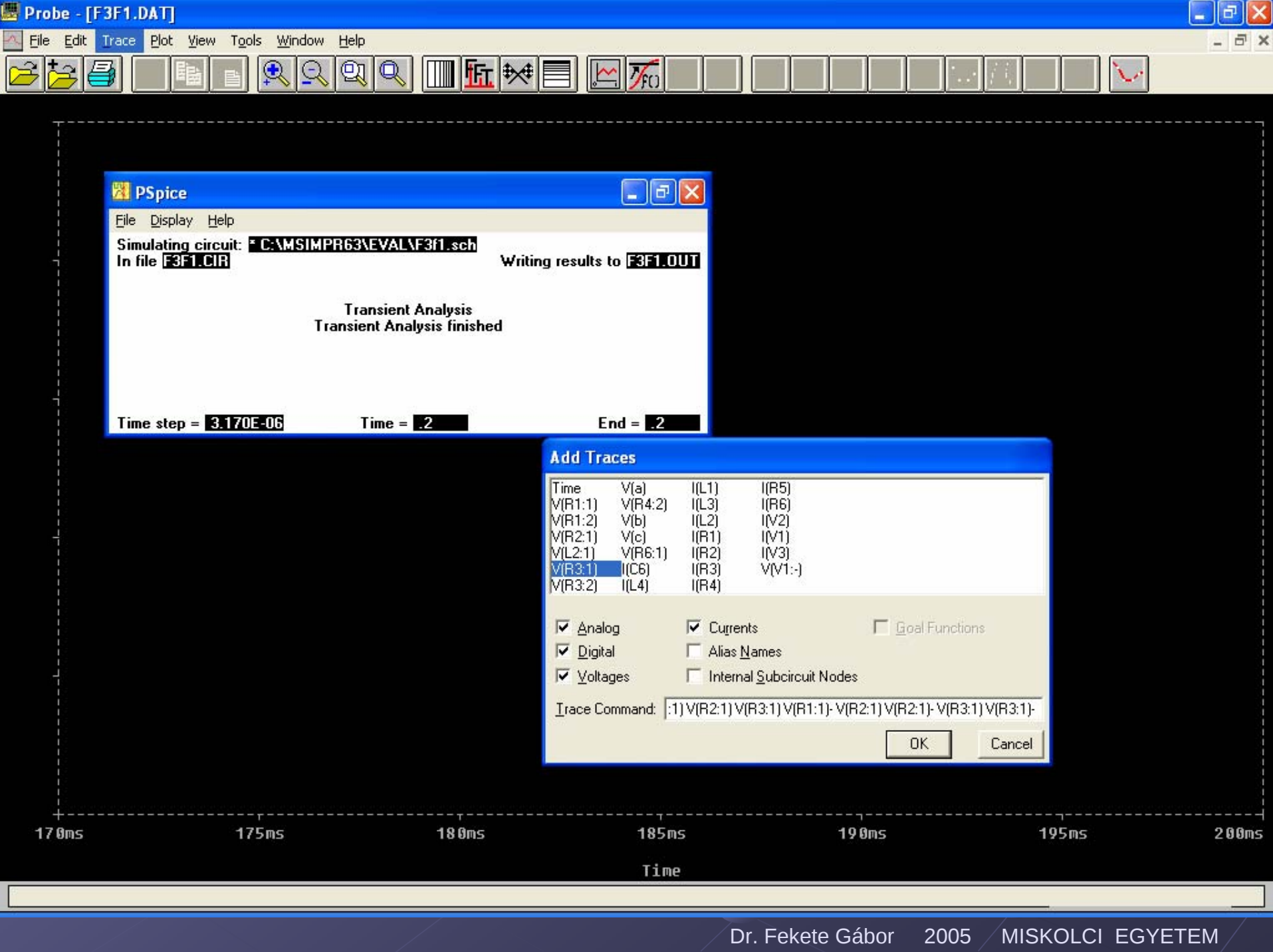


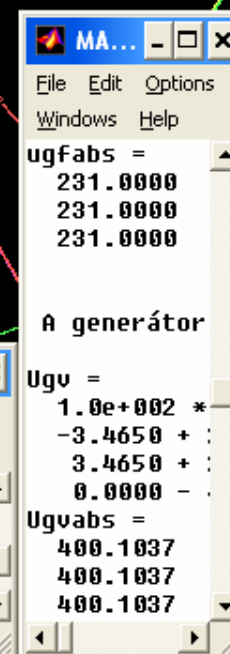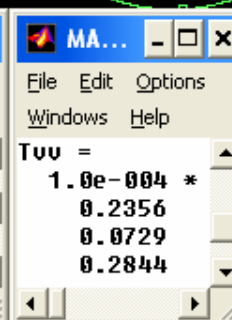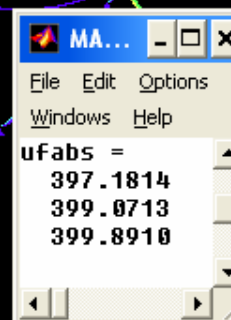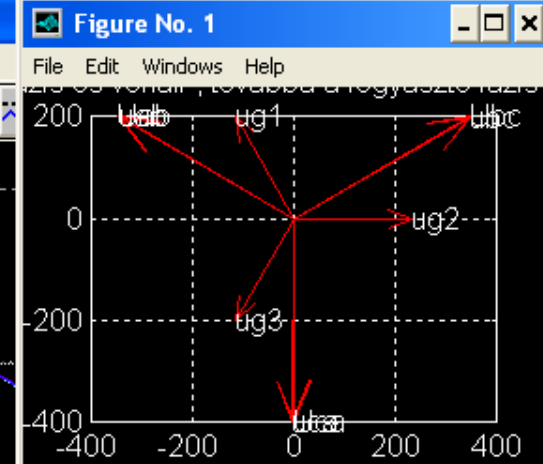
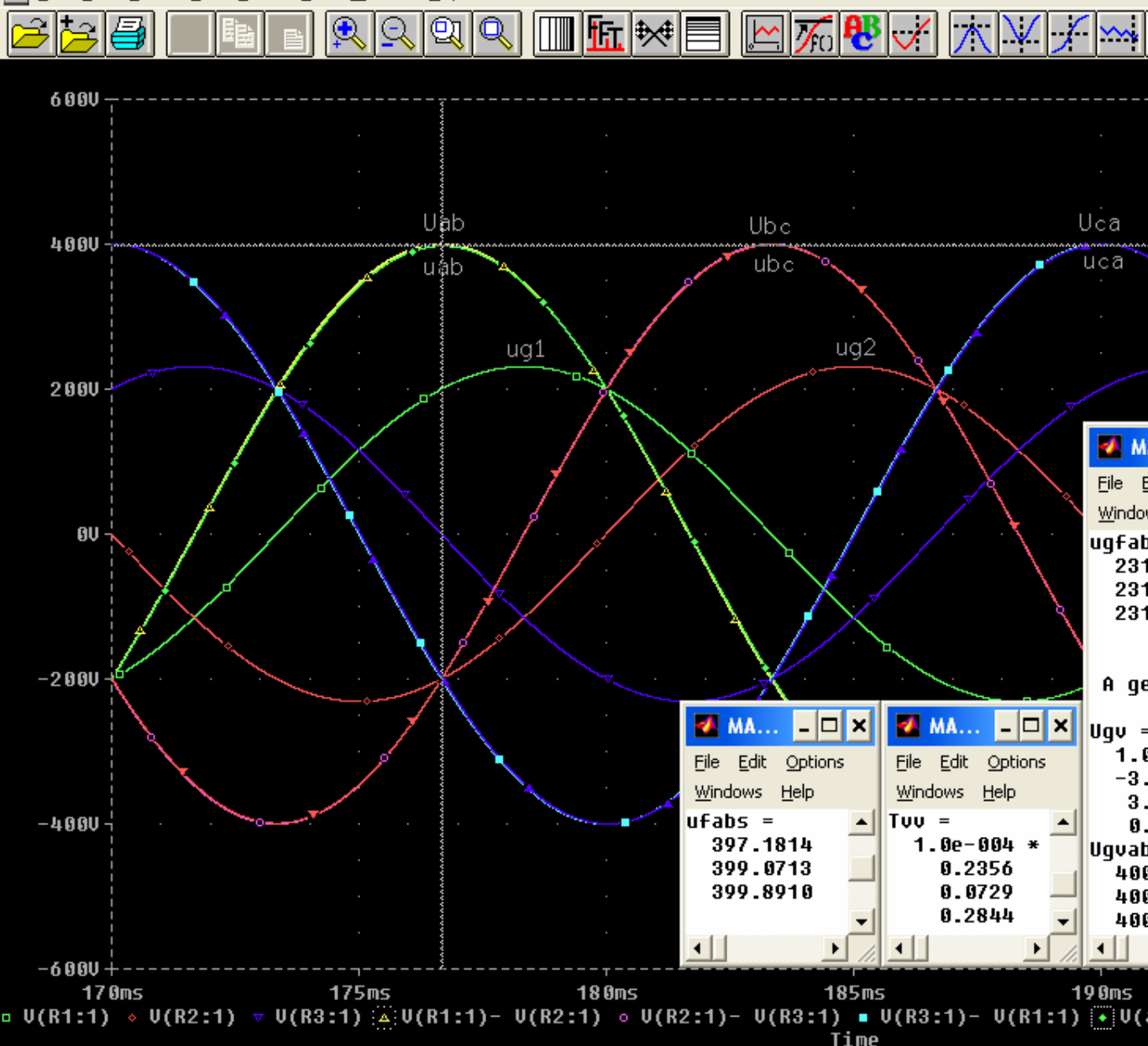


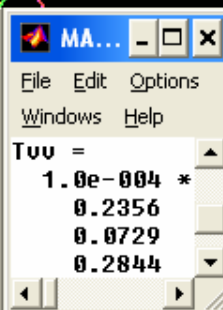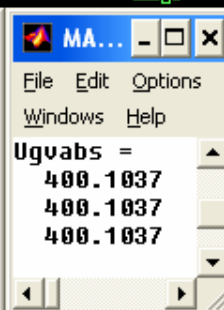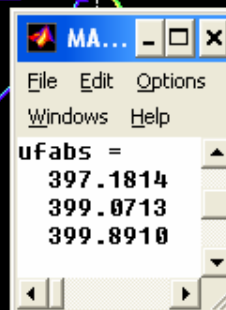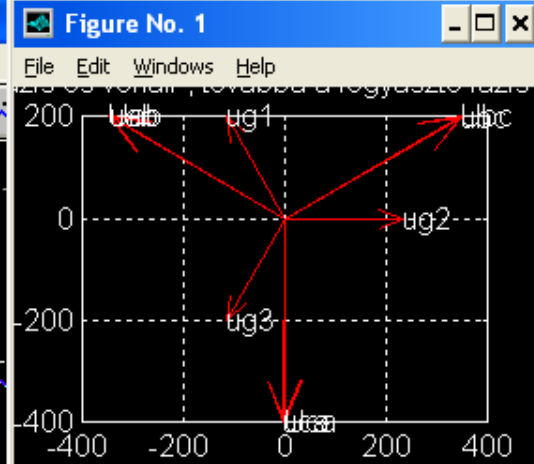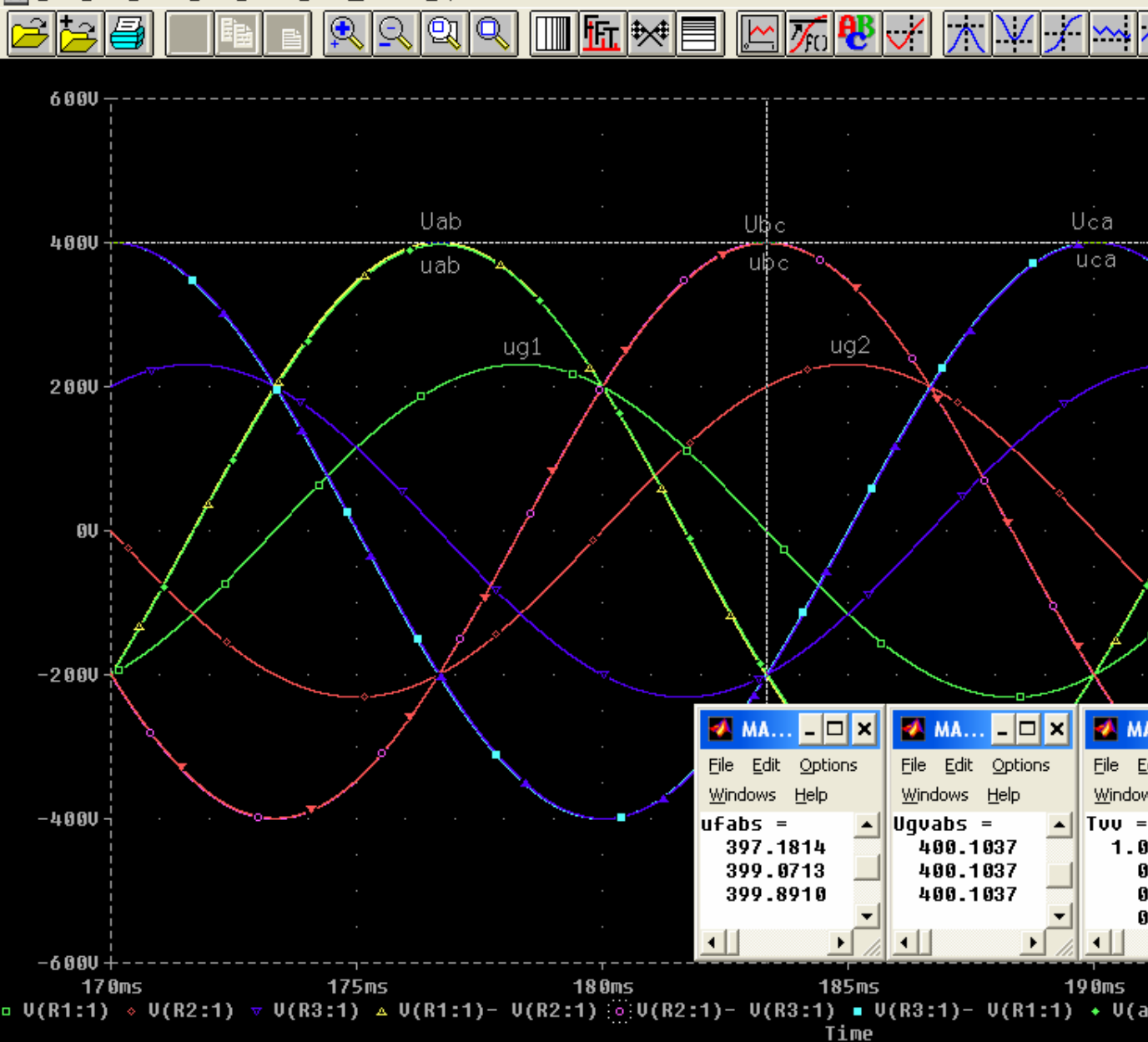


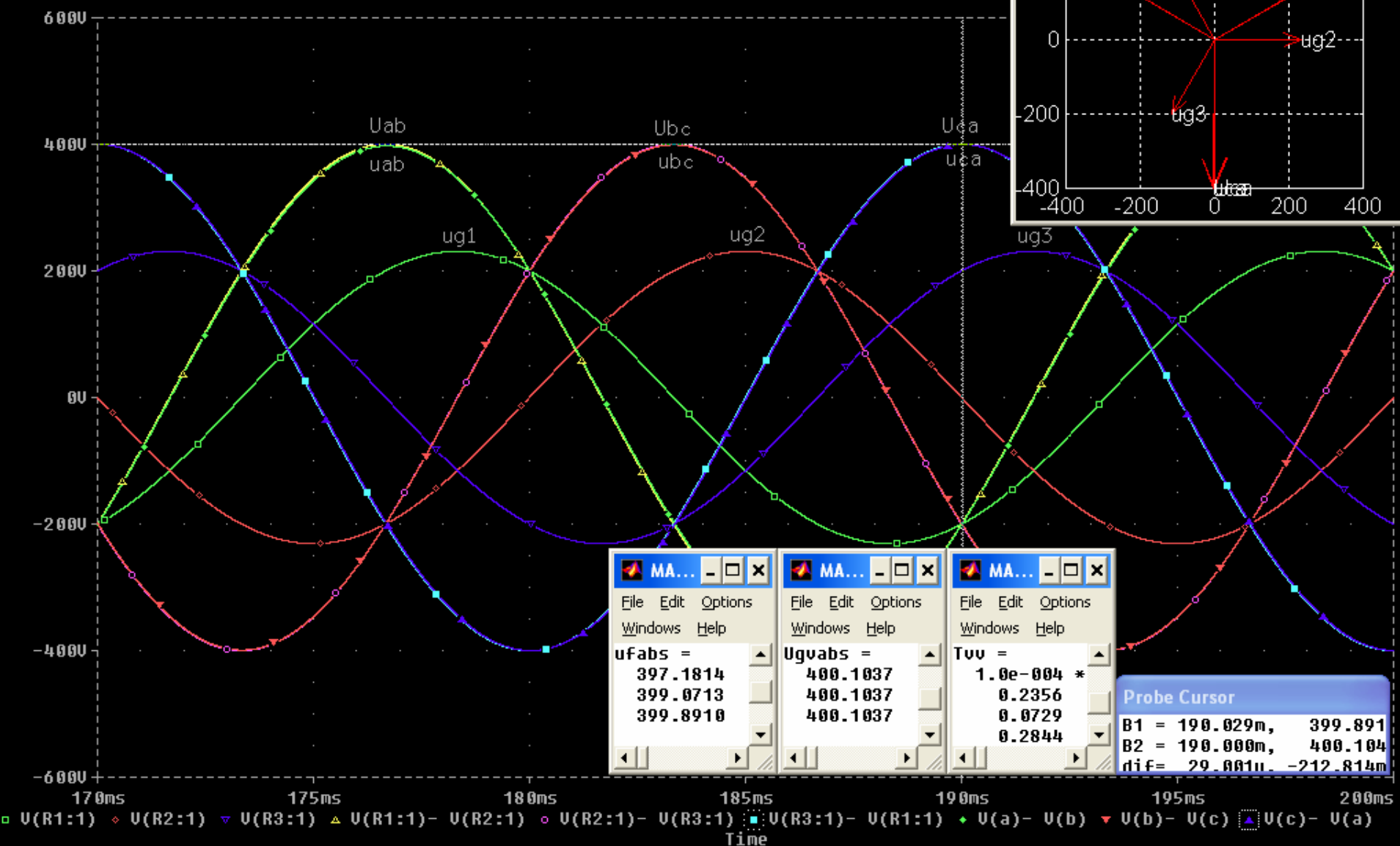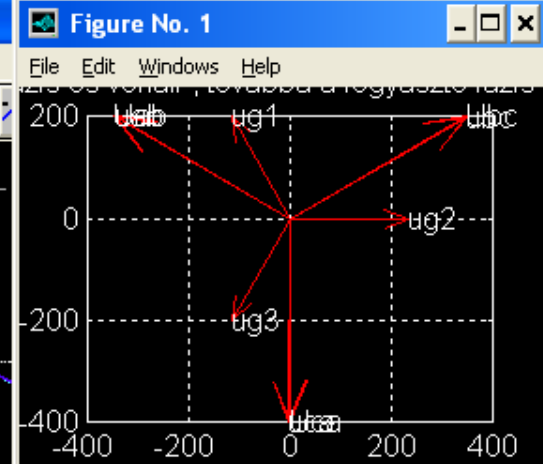


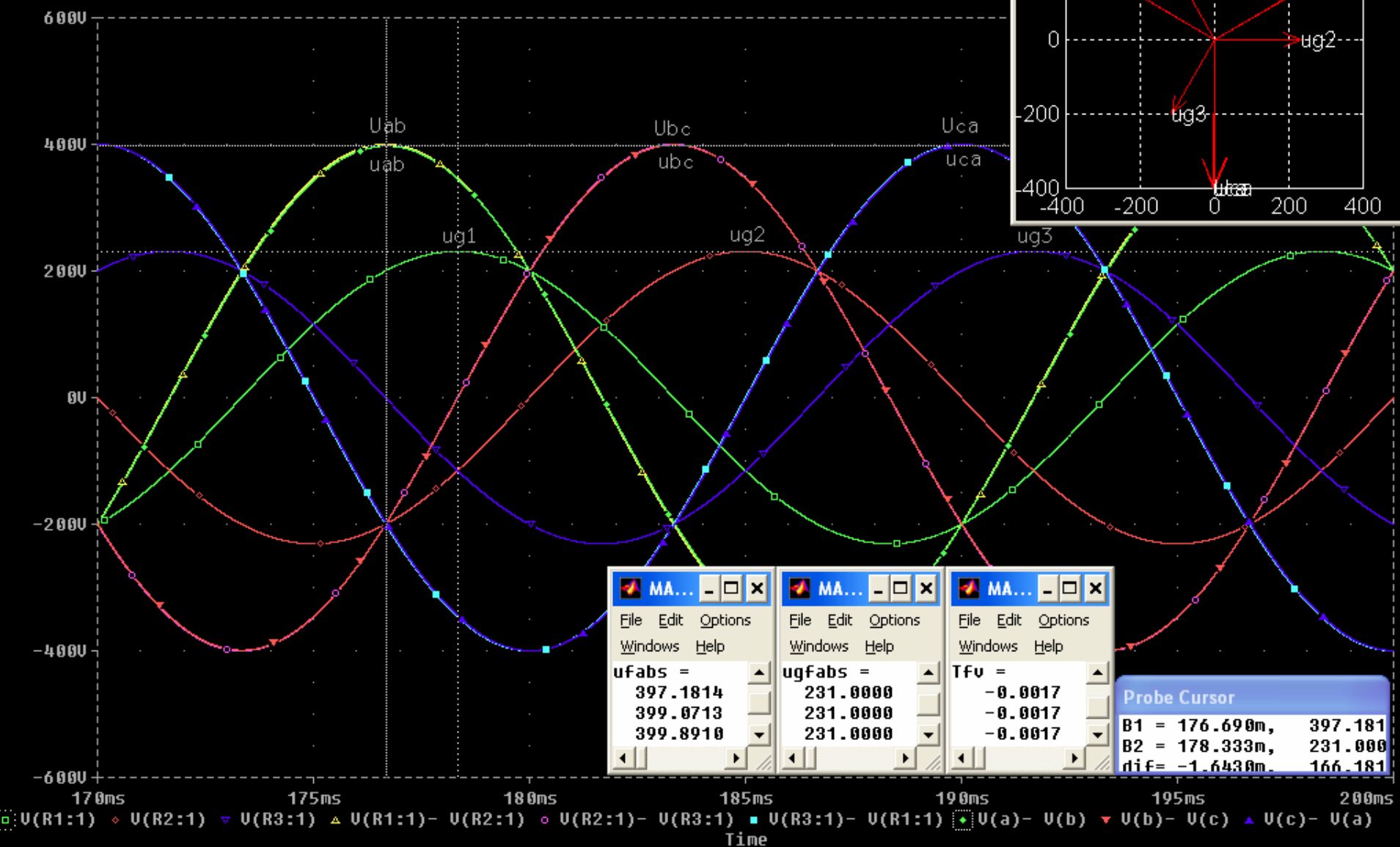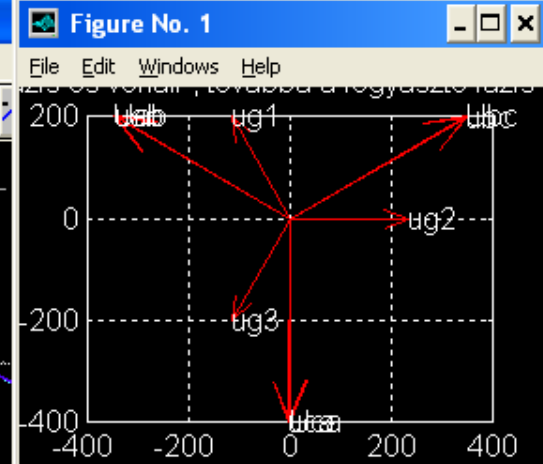


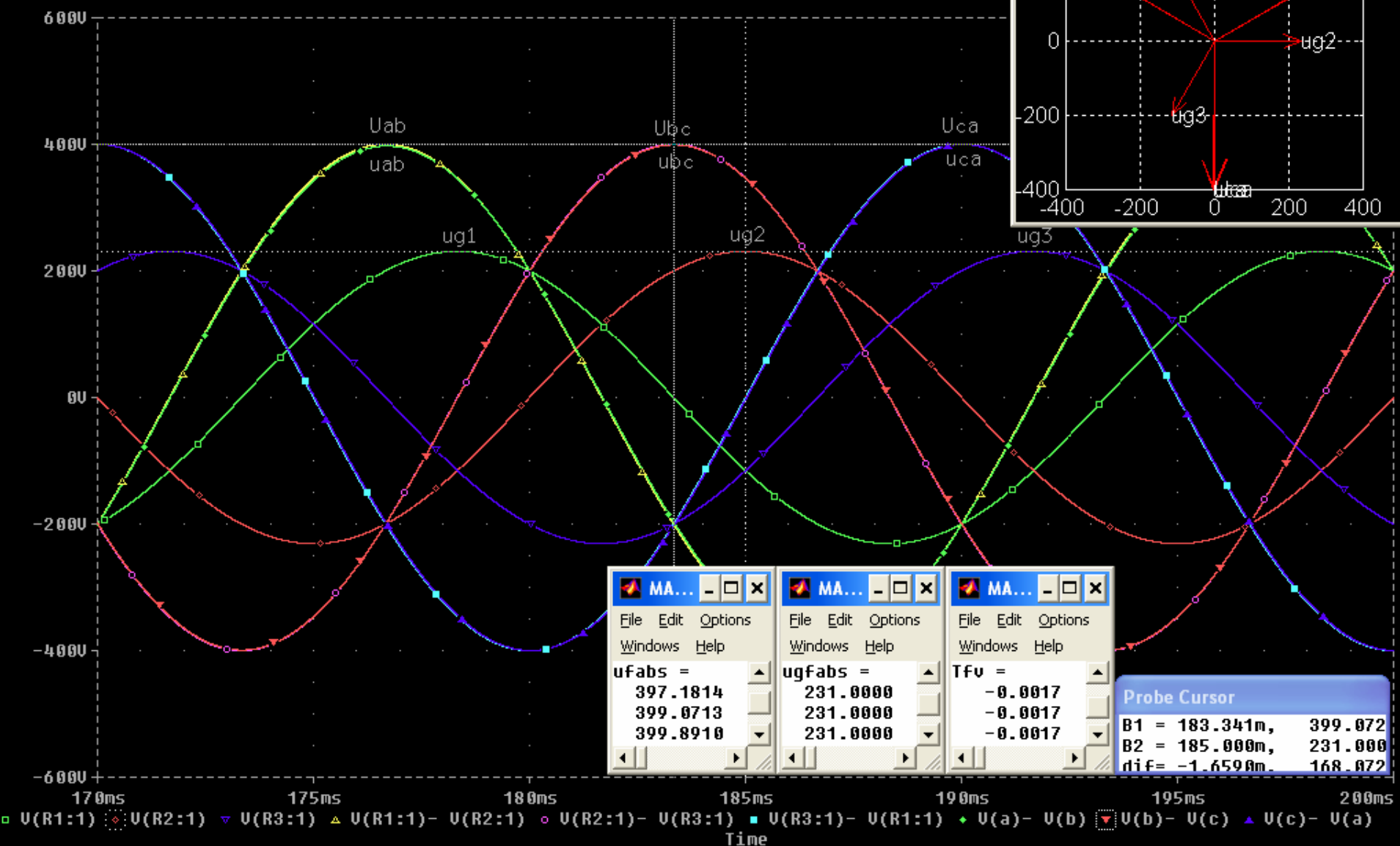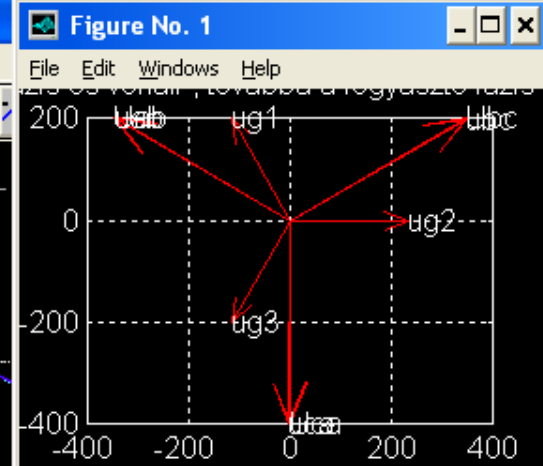

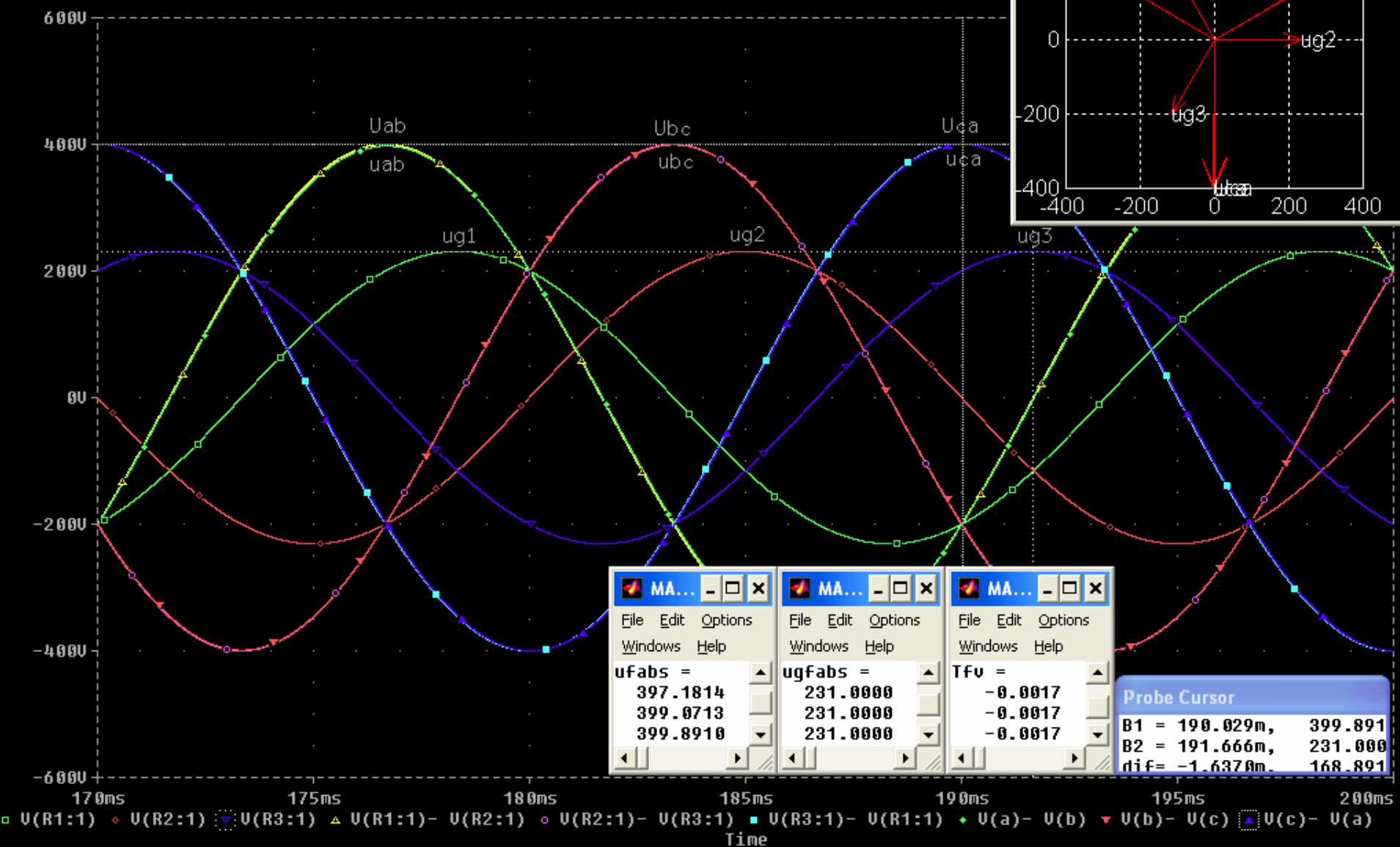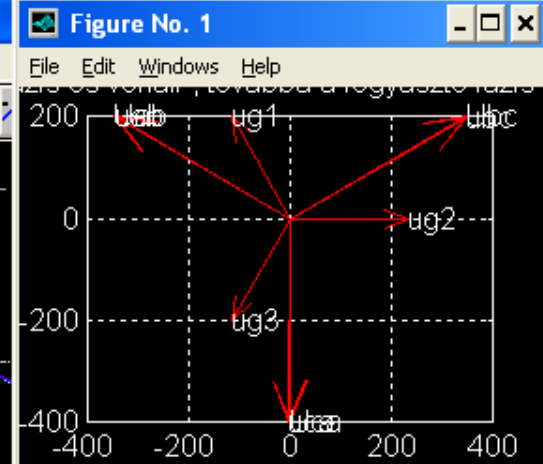


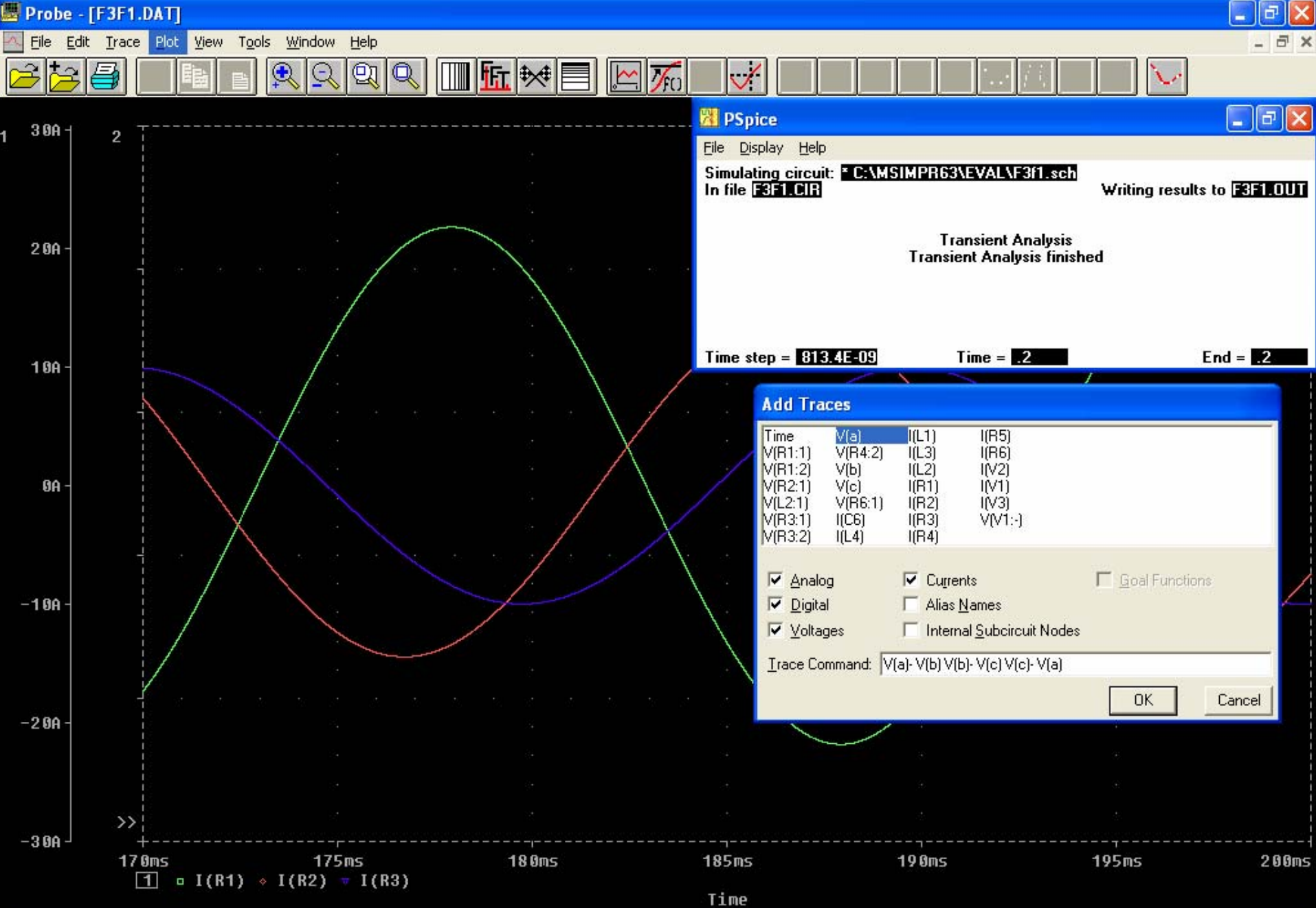


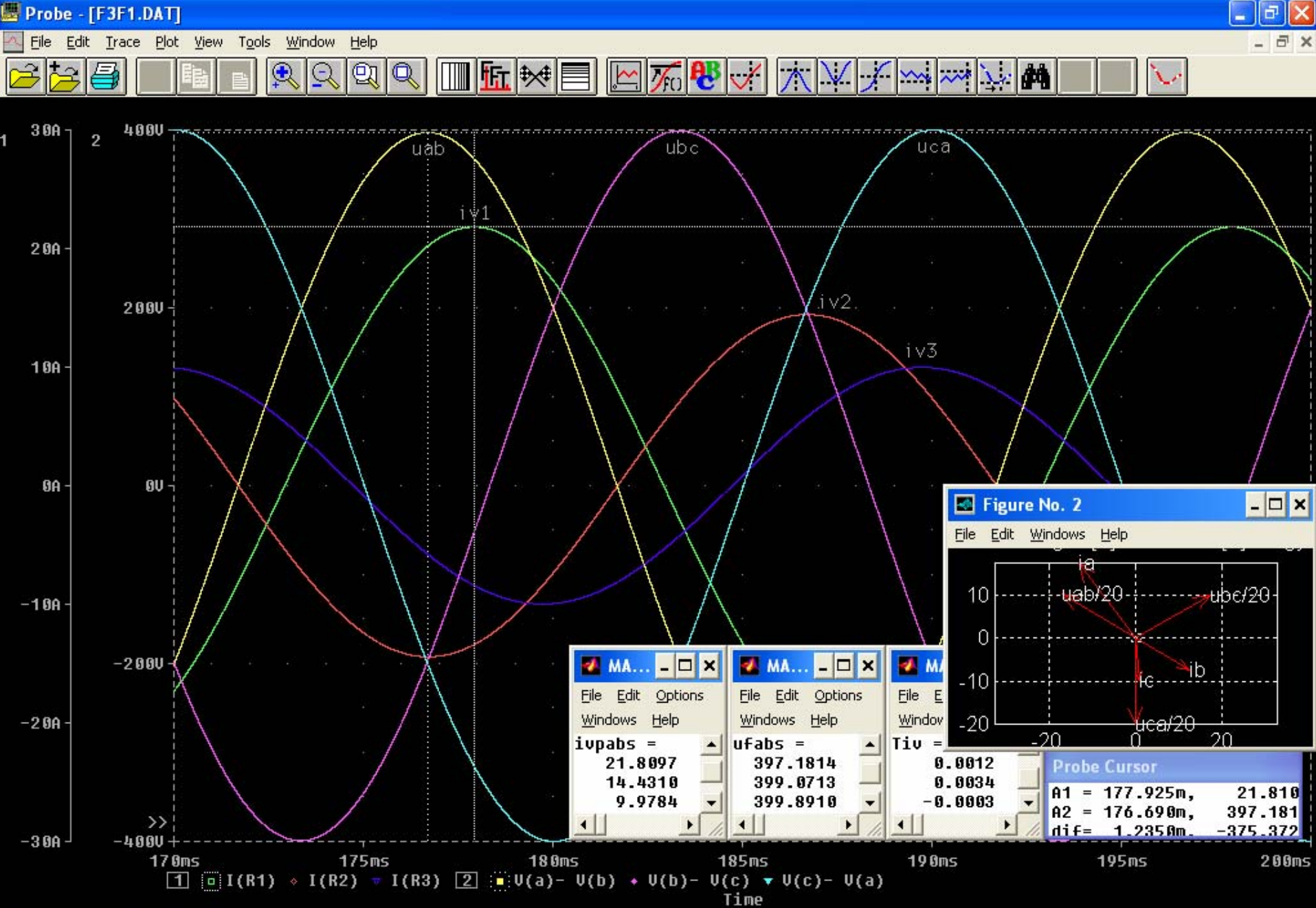


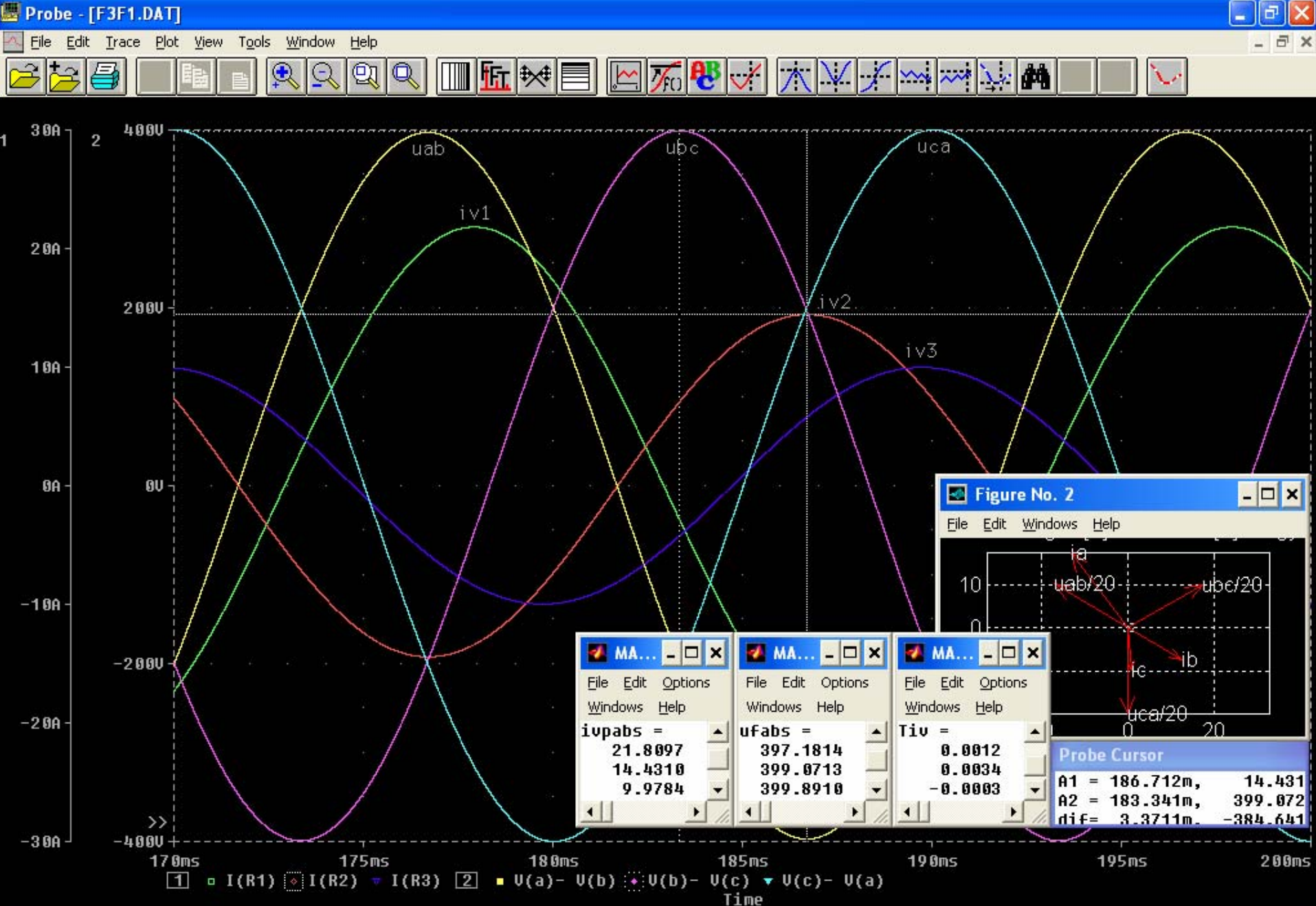



Could not find specified point

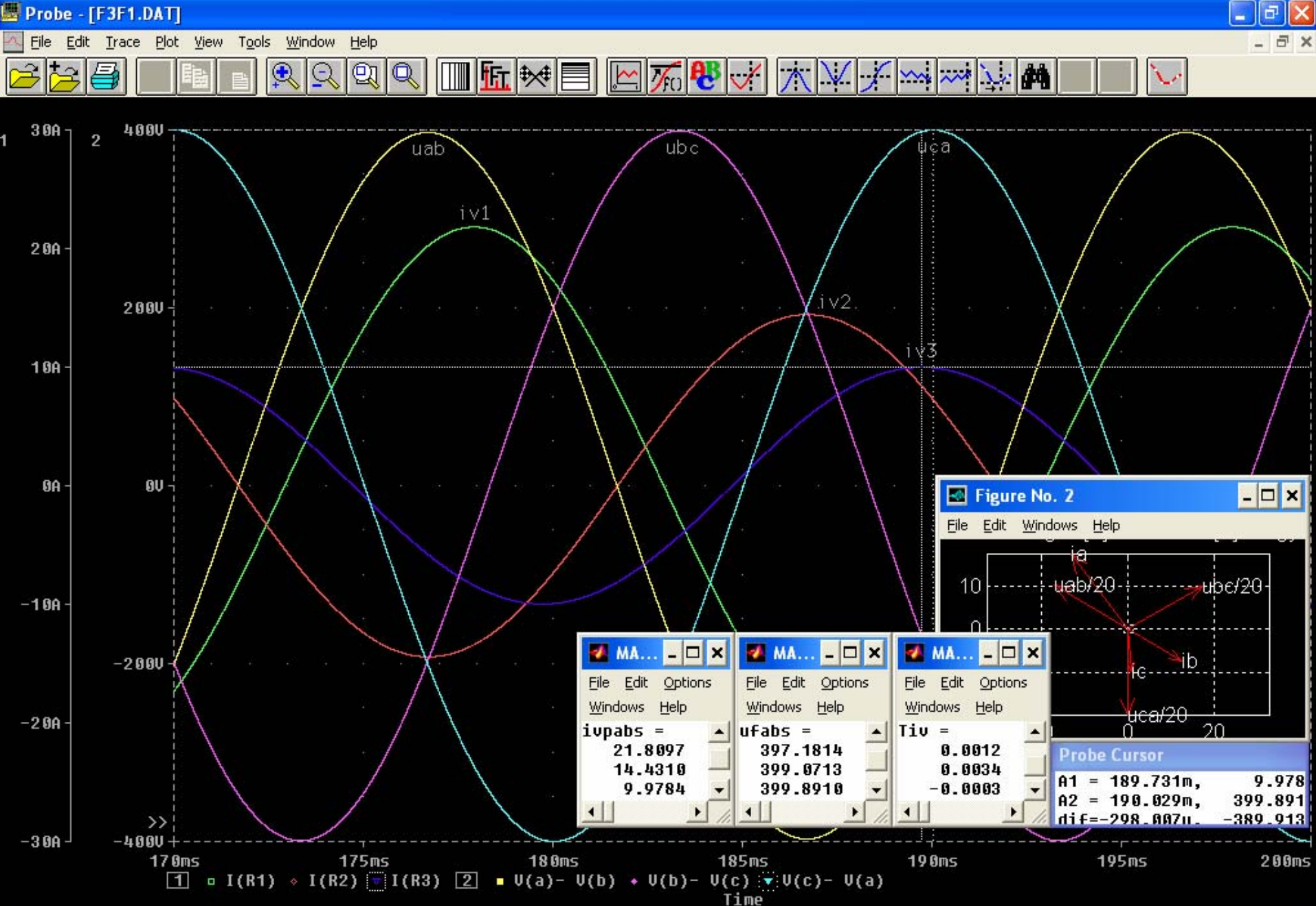

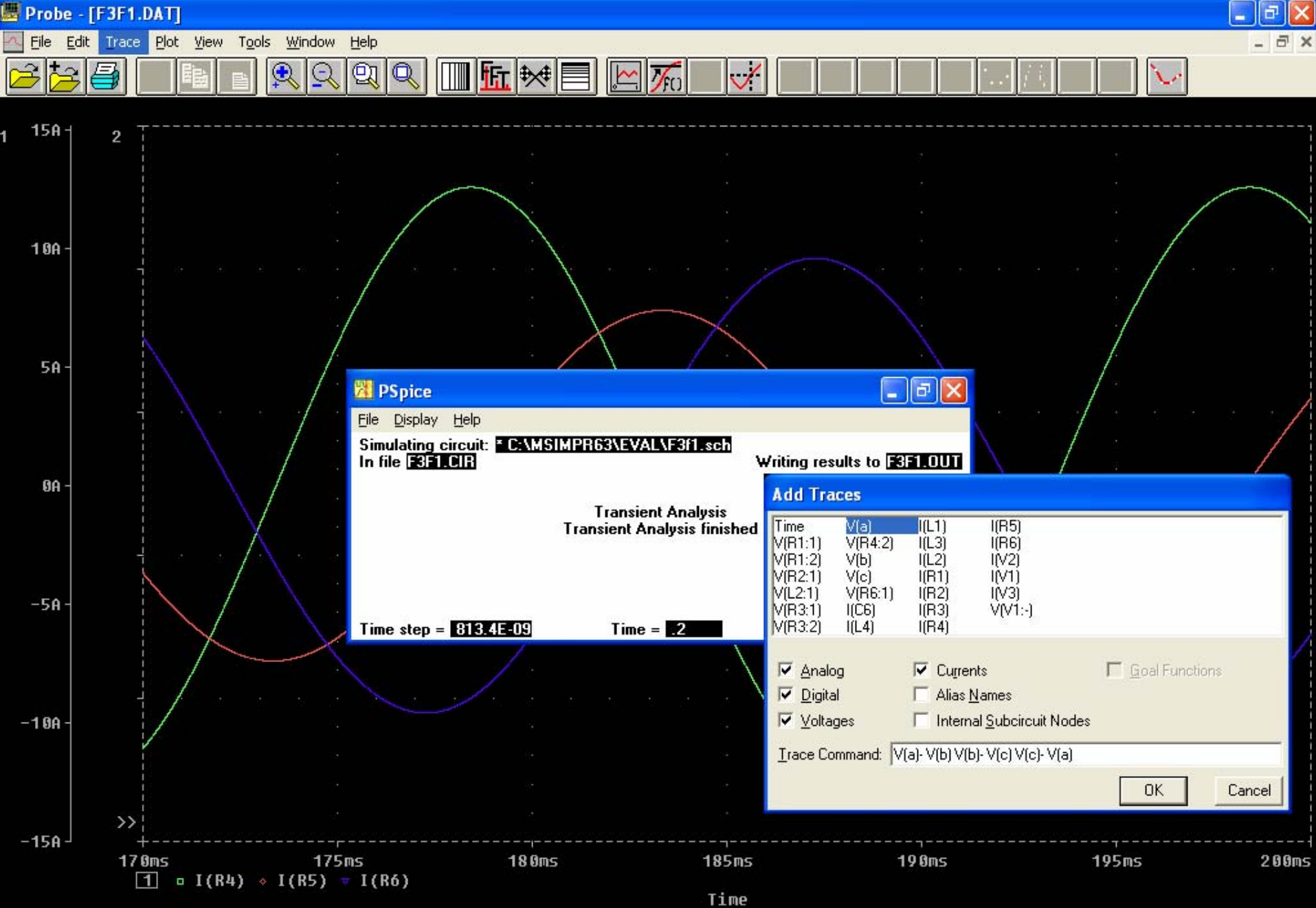


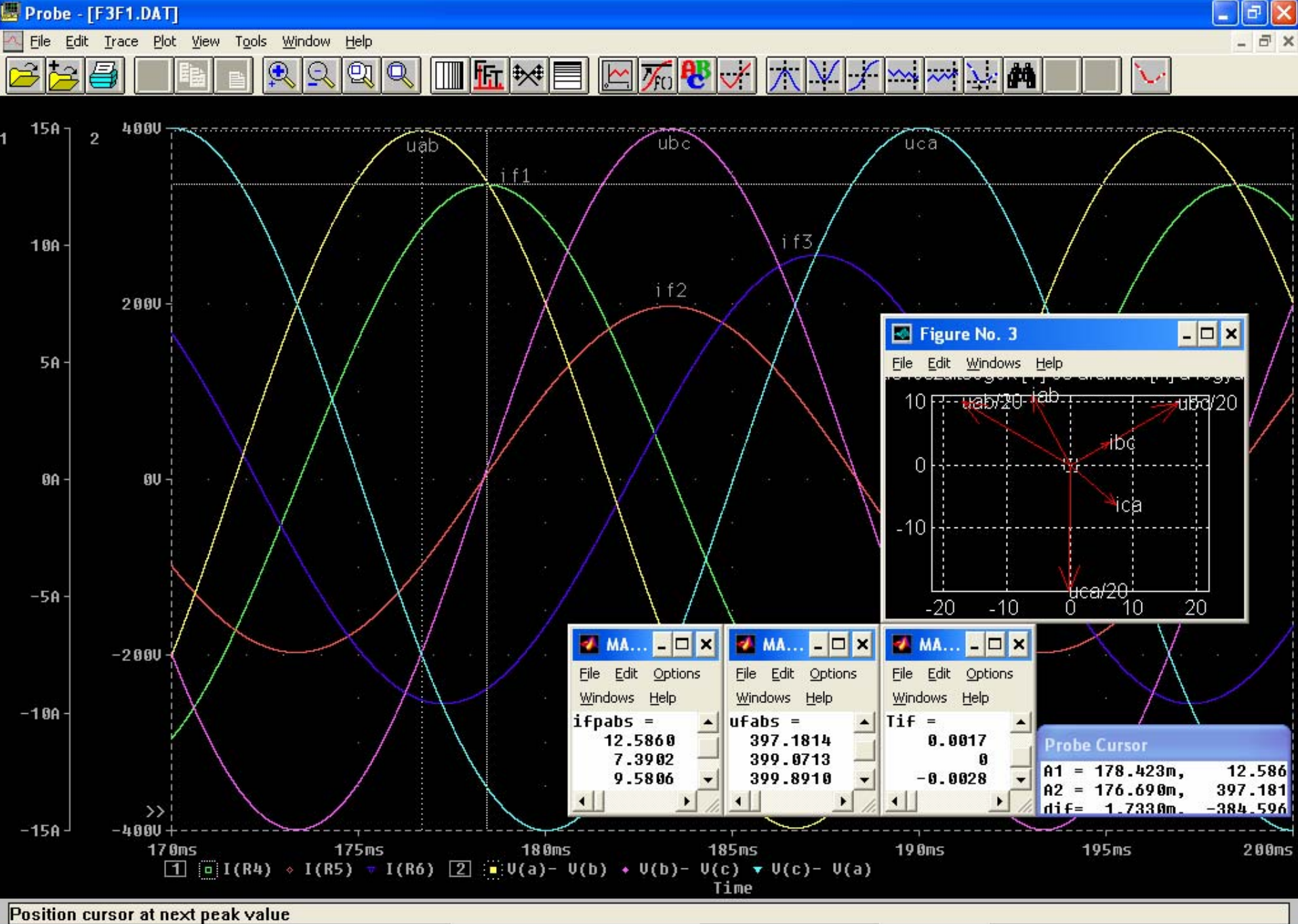


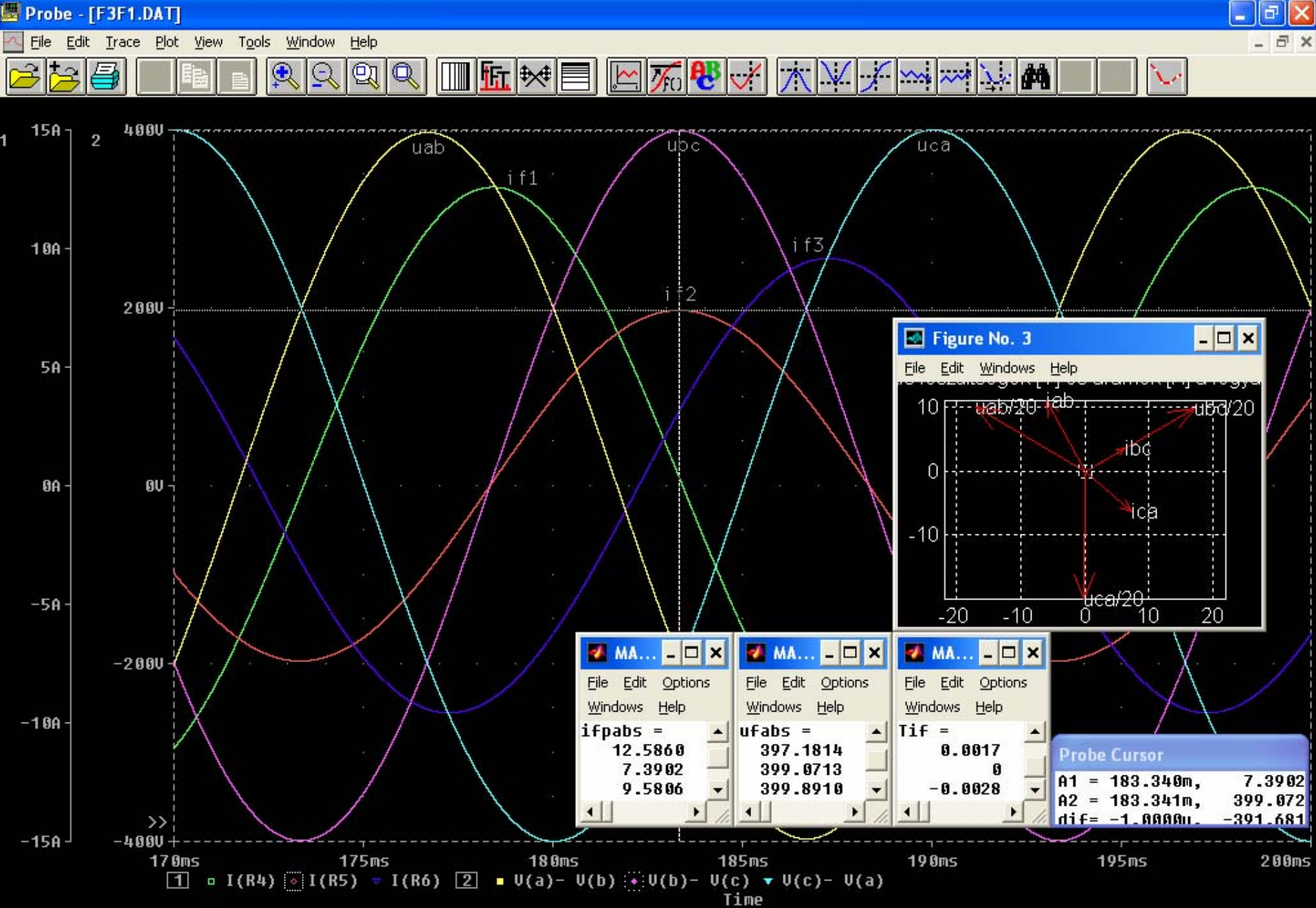

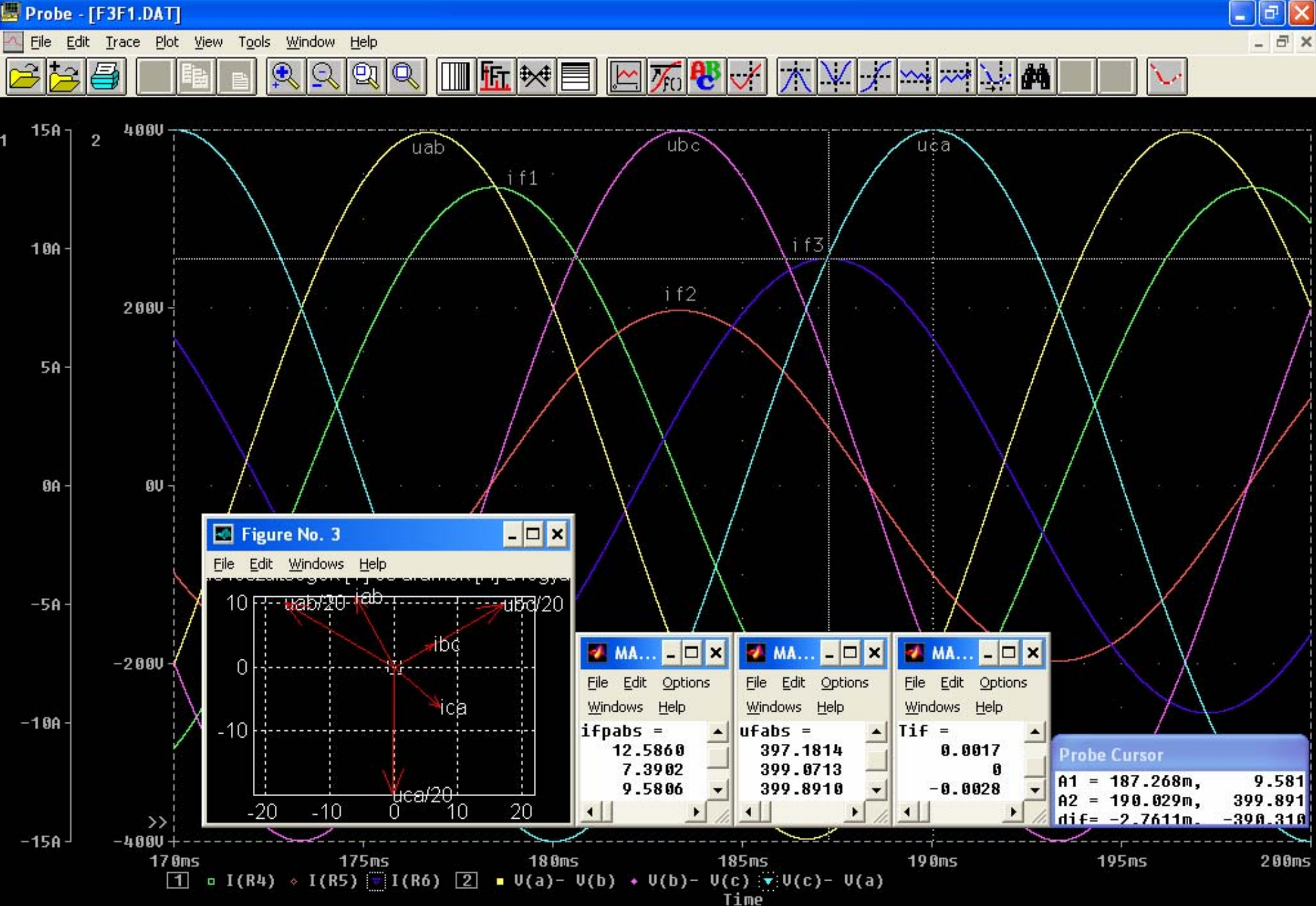

Could not find specified point

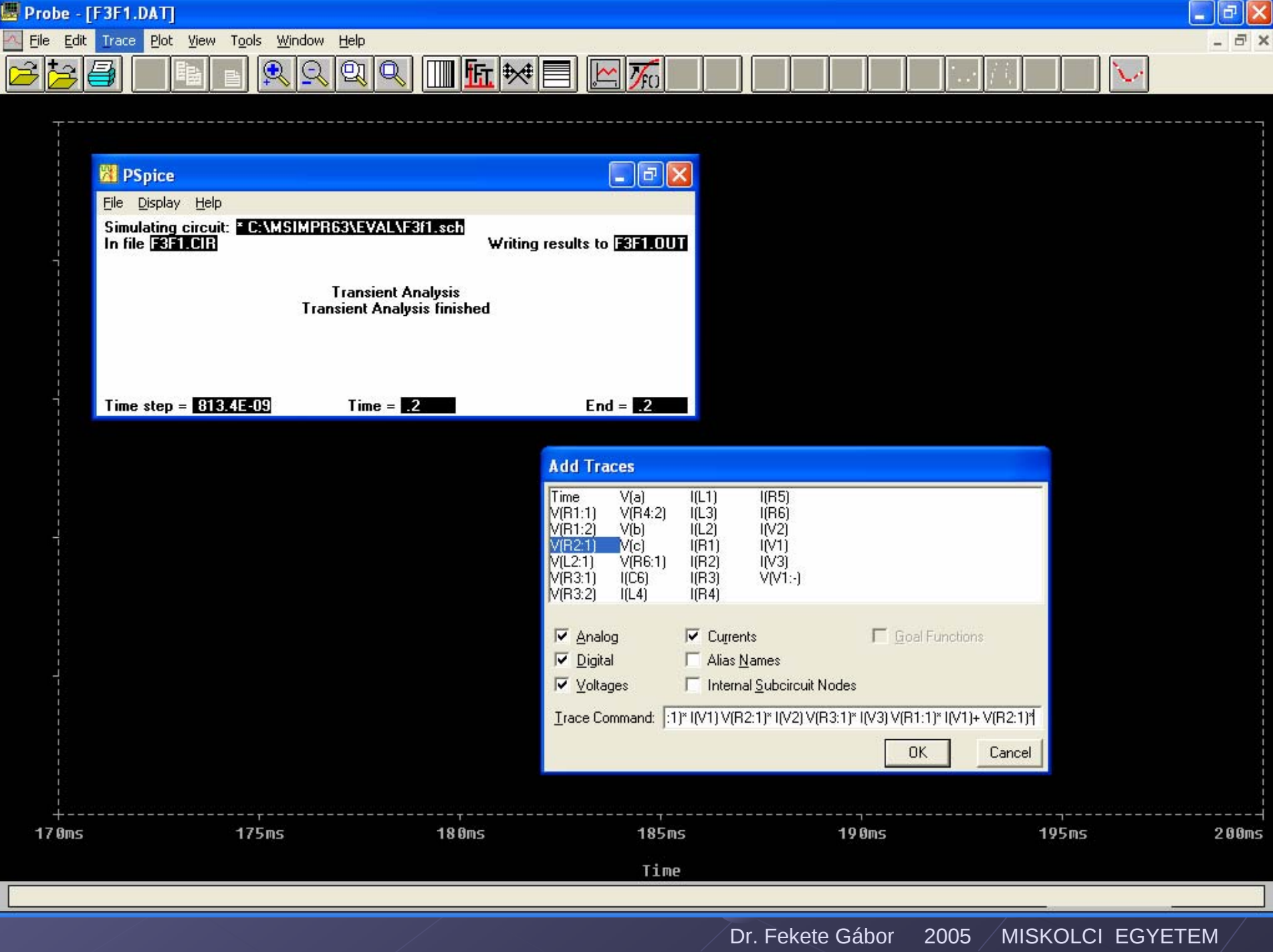

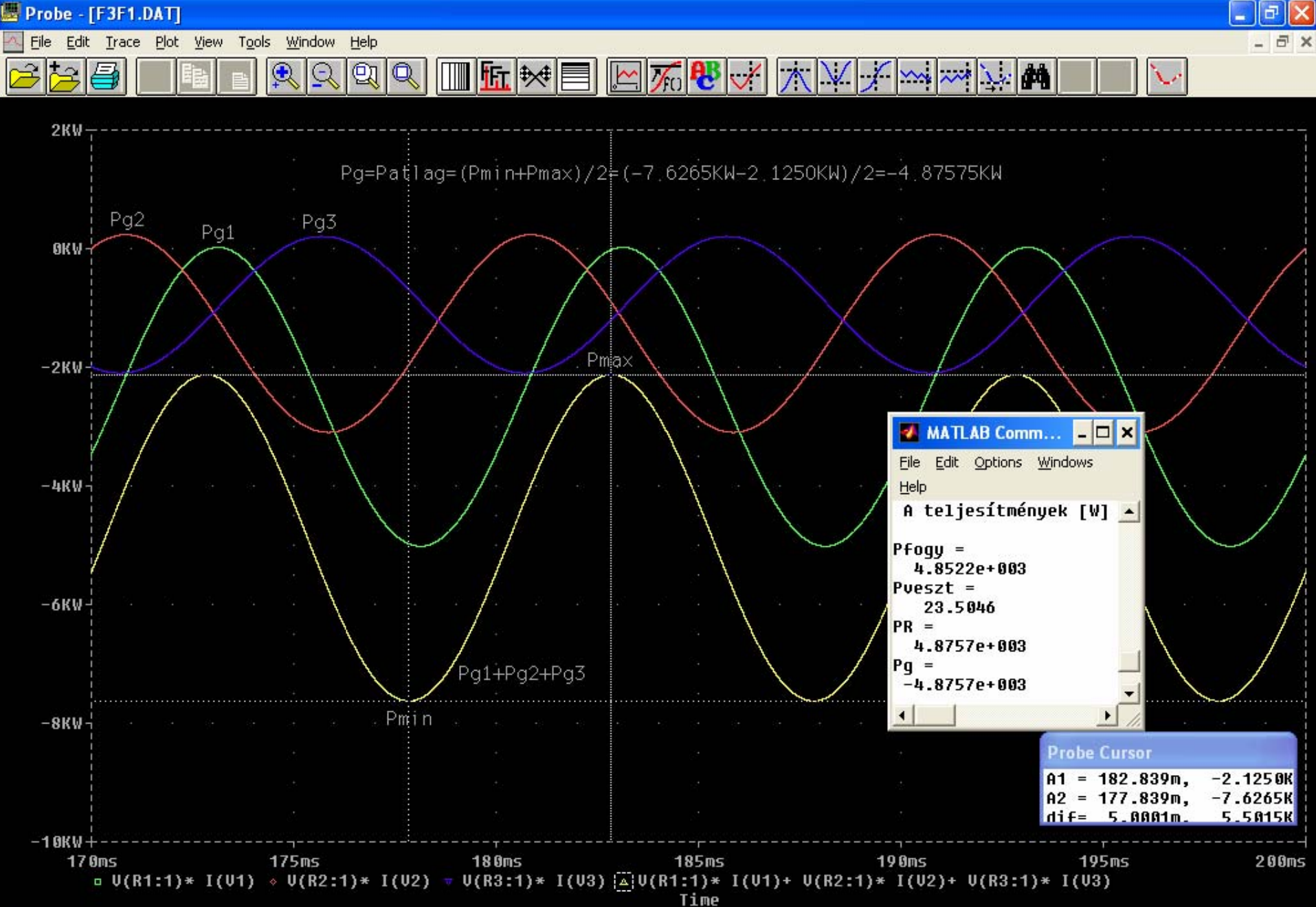

The background is a dark blue gradient with a subtle, isometric grid of dots and lines that recede into the distance, creating a sense of depth.

VÉGE